



数字电路与逻辑设计

第2章 逻辑代数与硬件描述语言基础

张江山
zhangjs@hust.edu.cn
信息工程系



- 2.1 逻辑代数的基本定理和恒等式
- 2.2 逻辑函数表达式的形式
- 2.3 逻辑函数的代数化简法
- 2.4 逻辑函数的卡诺图化简法
- 2.5 硬件描述语言 Verilog HDL 基础

教学要求

1. 掌握逻辑代数常用基本定律、恒等式和规则
2. 掌握逻辑函数的基本表达式及相互转换，代数化简方法
3. 掌握逻辑函数最小项和最大项定义及性质，卡诺图化简法
4. 掌握硬件描述语言 Verilog HDL
5. 掌握正、负逻辑运算
6. 掌握逻辑符号的等效变换



2.1 逻辑代数的基本定理和规则



- 逻辑代数：又称布尔代数
 - ◆ 是分析和设计现代数字逻辑电路的数学工具
 - ◆ 逻辑代数的定律、定理和规则，用于对表达式进行处理，以完成对逻辑电路的化简、变换、分析和设计
- 逻辑关系
 - ◆ 是事件产生的条件和结果之间的因果关系
 - ◆ 在数字电路中，将事情的条件作为输入信号，结果作为输出信号
 - ◆ 条件和结果中两种对立状态分别用逻辑 1 和 0 表示

2.1.1 逻辑代数的基本定理和恒等式



基本定律	与	或
1. 0-1 律	$A \cdot 0 = 0, A \cdot 1 = A$	$A + 1 = 1, A + 0 = A$
2. 重叠律	$A \cdot A = A$	$A + A = A$
3. 互补律	$A \cdot \bar{A} = 0$	$A + \bar{A} = 1$
4. 结合律	$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$	$A + (B + C) = (A + B) + C$
5. 交换律	$A \cdot B = B \cdot A$	$A + B = B + A$
6. 分配律	$A \cdot (B + C) = AB + AC$	$A + BC = (A + B)(A + C)$
7. 反演律	$\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$	$\overline{A + B} = \bar{A} \bar{B}$

摩根定理

普通代数无此式

2.1.1 逻辑代数的基本定理和恒等式



基本定律	与	或
8. 吸收律	$A(A + B) = A$	$A + AB = A$
吸收律	$A(\bar{A} + B) = AB$	$A + \bar{A}B = A + B$
常用恒等式	$AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$	$AB + \bar{A}C + BCD = AB + \bar{A}C$

证明: $AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$

证: 左式 $= AB + \bar{A}C + (A + \bar{A})BC$
 $= AB + \bar{A}C + ABC + \bar{A}BC$
 $= AB + \bar{A}C$

2.1.1 逻辑代数的基本定律和恒等式



等式证明

①. 代数法

证明吸收律 $AB + A\bar{B} = A$

用真值表法证明摩根定理

证: $AB + A\bar{B} = A(B + \bar{B}) = A$

证: $A + B = \overline{A \cdot B}$

②. 穷举法

令: $F_1 = A + B, F_2 = A \cdot B$

将等式两边分别用 F_1, F_2 表示,
穷举输入变量所有取值的组合,
分别代入 F_1 和 F_2 算出相应的结果,
若都相等, 则 $F_1 = F_2$, 否则, $F_1 \neq F_2$

A	B	F_1	F_2
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0

得证

2.1.1 逻辑代数的基本定律和恒等式



例: 证明 $A + \bar{A} \cdot B = A + B$

$$A + \bar{A} \cdot B = A(1 + B) + \bar{A} \cdot B = A + \bar{A}B + \bar{A}B = A + (\bar{A} + A) \cdot B = A + B$$

例: 试化简下列逻辑函数 $L = (A + B)(\bar{A} + B)$

$$\begin{aligned} L &= AA + AB + BA + BB \quad (\text{分配率}) \\ &= 0 + AB + BA + B \quad (A \cdot A = 0, A \cdot A = A) \\ &= B(A + A + 1) \quad (AB + AC = A(B + C)) \\ &= B \quad (A + 1 = A, A \cdot 1 = A) \end{aligned}$$

2.1.2 逻辑代数的基本规则



1. 代入规则

●规则: 任何含有某变量的等式, 若等式中所有出现该变量的位置均代之以一个逻辑函数式, 则此等式依然成立

●作用: 扩大基本公式的应用范围

利用摩根定律

例如, 根据反演律 $A \cdot B = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$

BC 代替 B

得: $ABC = A + \overline{BC} = A + B + C$

由此, 摩根定律能推广到 n 个变量:

$$A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n = \overline{\overline{A_1} + \overline{A_2} + \dots + \overline{A_n}}$$

$$A_1 + A_2 + \dots + A_n = \overline{\overline{A_1} \cdot \overline{A_2} \cdot \dots \cdot \overline{A_n}}$$

2.1.2 逻辑代数的基本规则



2. 反演规则

●规则: 对于任意一个逻辑函数式 F , 做如下处理, 得到的新函数式称为原函数式 F 的反函数式

- ◆若把式中的运算符 \cdot 换成 $+$, $+$ 换成 \cdot
- ◆常量 0 换成 1, 1 换成 0
- ◆原变量换成反变量, 反变量换成原变量
- ◆保持原函数的运算次序不变

●作用: 求原函数式 F 的反函数式

例 2.1.1 试求 $L = AB + CD + 0$ 的反函数

解: 按照反演规则, 得 $L = (A + B) \cdot (C + D) \cdot 1 = (A + B)(C + D)$

2.1.2 逻辑代数的基本规则



注意事项

① 保持原函数的运算次序不变, 必要时适当地加入括号

② 不属于单个变量上的非号有两种处理方法:

- 非号保留, 而非号下面的函数式按反演规则变换
- 将非号去掉, 而非号下的函数式保留不变

例如 $F(A, B, C) = AB + (A + C)B + A \cdot B \cdot C$

其反函数为 $F = (A + B) \cdot \overline{A \cdot C + B \cdot (A + B + C)}$

或 $F = (A + B) \cdot (\overline{A + C}) \cdot \overline{B \cdot (A + B + C)}$

将 $(A + C)B$ 看成一个变量 P

2.1.2 逻辑代数的基本规则



3. 对偶规则

●对偶式: 任意逻辑函数式 F , 做如下处理, 得到的新函数式称为原函数式 F 的对偶式 F' , 也称对偶函数

- ◆若把式中的运算符 \cdot 换成 $+$, $+$ 换成 \cdot
- ◆常量 0 换成 1, 1 换成 0
- ◆保持原函数的运算次序不变

●规则: 若 $F_1 = F_2$, 则 $F_1' = F_2'$

●作用: 使定理公式的证明步骤减半

例: 逻辑函数 $L = (A + B)(A + C)$ 的对偶式为 $L = AB + AC$

2.1.2 逻辑代数的基本规则

注意事项：保持原函数的运算次序不变，必要时适当地加入括号

1. 例如： $F = AB + AC + 1 \cdot B$

其对偶式 $F' = (A+B) \cdot (A+C) \cdot (0+B)$

2. 已知 $A + A \cdot B = A + B$ 求证 $A \cdot (A+B) = A \cdot B$

$$F_1 = A + A \cdot B \quad F'_1 = A \cdot (A+B)$$

$$F_2 = A + B \quad F'_2 = A \cdot B$$

$$\therefore F_1 = F_2 \quad \therefore F'_1 = F'_2$$

2.1.2 逻辑代数的基本规则

逻辑函数有不同形式

与 - 或式 $AC + CD$

与非 - 与非式 $\overline{AC} \cdot \overline{CD}$ (摩根定理可证与上式等价)

$$\begin{aligned} \text{或 - 与式} & (A+C)(C+D) \\ &= AC + AD + C D = AC + C D + AD(C+C) \\ &= AC + C D + ADC + AC D = AC + C D \end{aligned}$$

或非 - 或非式 $\overline{(A+C)} + \overline{(C+D)}$

与 - 或 - 非式 $\overline{AC} + \overline{CD}$

任何表达式都可变换为上述五种形式的表达式

最简与或表达式：与项数最少，且各与项中变量数最少的与 - 或表达式

2.2 逻辑函数形式 2.2.2 最小项表达式

1. 最小项的定义和性质

●最小项： n 个变量 X_1, X_2, \dots, X_n 的最小项，是 n 个因子的乘积，各变量必须都以其原或反变量的形式在乘积项中出现且仅出现一次

● n 个变量的最小项应有 2^n 个

◆一个变量 A 有二个 (2^1) 最小项： A, \overline{A}

◆二个变量 A, B 有四个 (2^2) 最小项： $AB, \overline{A}B, A\overline{B}, \overline{A}\overline{B}$

◆三个变量 A, B, C 有八个 (2^3) 最小项：

$$ABC, \overline{A}BC, A\overline{B}C, \overline{A}\overline{B}C, ABC, \overline{A}BC, A\overline{B}C, \overline{A}\overline{B}C$$

对于三个变量来说， $AB, \overline{A}BC, A(B+C)$ 是不是最小项？

当然不是

2.2.2 最小项表达式

2. 最小项的性质

性质 1：任意一个最小项，只有一组变量取值使得它的值为 1

性质 2：不同的最小项，使得它的值为 1 的那一组变量取值也不同

性质 3： $m_i \cdot m_j = 0 (i \neq j)$ 性质 4：全部最小项之和为 1

三变量的最小项

A B C	m_0	m_1	m_2	m_3	m_4	m_5	m_6	m_7	$F = \sum_{i=0}^{2^n-1} m_i$
	$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$	$\overline{A}\overline{B}C$	$\overline{A}B\overline{C}$	$\overline{A}BC$	$A\overline{B}\overline{C}$	$A\overline{B}C$	$AB\overline{C}$	ABC	
0 0 0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
0 0 1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
0 1 0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0 1 1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1 0 0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1 0 1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1 1 0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1 1 1	0	0	0	0	0	0	0	1	1

2.2.2 最小项表达式

3. 最小项的编号

●可用 m_i 表示最小项

●下标 i 的取值规则：用 1 表示最小项中的原变量，用 0 表示反变量，由此得到一个二进制数，与该二进制数对应的十进制数即下标 i 的值

最小项	$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$	$\overline{A}\overline{B}C$	$\overline{A}B\overline{C}$	$\overline{A}BC$	$A\overline{B}\overline{C}$	$A\overline{B}C$	$AB\overline{C}$	ABC
二进制数	000	001	010	011	100	101	110	111
十进制数	0	1	2	3	4	5	6	7
表示方法	m_0	m_1	m_2	m_3	m_4	m_5	m_6	m_7

2.2.2 最小项表达式

4. 最小项表达式

●由若干最小项构成的与 - 或表达式，也称为标准与 - 或式

◆为“与或”逻辑表达式

◆在“与或”式中的每个乘积项都是最小项

●任何逻辑函数都可变换成唯一的最小项表达式

●转换的方法有：①. 代数转换法，②. 真值表转换法

例 1：将 $L(A, B, C) = AB + \overline{A}C$ 化成最小项表达式

缺啥补啥

$$\begin{aligned} L(A, B, C) &= AB(C+C) + \overline{A}(B+B)C \\ &= ABC + \overline{A}BC + A\overline{B}C + \overline{A}\overline{B}C \\ &= m_7 + m_6 + m_5 + m_4 \\ &= \sum m(4, 5, 6, 7) \end{aligned}$$

2.2.2 最小项表达式

①. 代数转换法

第一步：将逻辑函数转换成一般与或表示式

第二步：反复使用 $X = X(Y+Y)$ ，将所有非最小项的与项变为最小项

例 2.2.1 $L(A, B, C) = (AB + AB + C) \cdot AB$

第一步 $= (AB + AB + C) + AB = AB \cdot AB \cdot C + AB$

$= (A+B) \cdot (A+B) \cdot C + AB = (AB + AB) \cdot C + AB$

$= ABC + ABC + AB$

第二步 $= ABC + ABC + AB(C+C)$

$= ABC + ABC + ABC + ABC$

$= m_3 + m_5 + m_6 + m_7 = \sum m(3, 5, 6, 7)$

摩根定理

$$A \cdot B = \overline{A+B}$$

$$A+B = \overline{A \cdot B}$$

2.2.2 最小项表达式

②. 真值表转换法——基本思想

最小项表达式是若干最小项构成的，若某组变量值使表达式 $F=1$ ，则 F 中一定有该组变量值所对应的结果为 1 的最小项

例如，已知两变量逻辑函数 F 真值表如下

A	B	F	m_i
0	0	0	$m_0 = 1$
0	1	1	$m_1 = 1$
1	0	1	$m_2 = 1$
1	1	0	$m_3 = 1$

2 变量共有 4 个最小项

$$m_0 = AB \quad m_1 = AB$$

$$m_2 = AB \quad m_3 = AB$$

$$F = m_0 + m_1 + m_2 + m_3$$

A, B 取 0, 0 时: $m_0 = 1$

而此时 $F=0$ ，故 F 中不能包含 m_0

A, B 取 0, 1 时: $m_1 = 1$

而此时 $F=1$ ，故 F 中包含 m_1

...

$$\therefore F = m_1 + m_2 = AB + AB$$

2.2.2 最小项表达式

在举重比赛中有三个裁判员，只有当两个或两个以上裁判员认为杠铃已经举起时，才算是成功，试写出逻辑表达式

输入: A, B, C 0 表示认为失败，1 表示认为成功

输出: F 0 表示失败，1 表示成功

列真值表

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$F = \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$$

$$\overline{A}BC = m_3$$

$$A\overline{B}C = m_5$$

$$AB\overline{C} = m_6$$

$$ABC = m_7$$

2.2.2 最小项表达式

②. 真值表转换法——方法

第一步：将逻辑函数转换成一般与或表示式

第二步：列真值表，写出标准与或表示式

例 $F(A, B, C) = AB + BC$

第二步：列真值表

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

已是一般与或式，不需要第一步

A, B 取 1, 0 时: $F=1$

B, C 取 1, 0 时: $F=1$

其余填 0

故 F 中包含四个最小项: m_2, m_4, m_5, m_6

$$F = m_2 + m_4 + m_5 + m_6 = \sum m(2, 4, 5, 6)$$

2.2.3 最大项表达式

1. 最大项的定义和性质

● n 个变量 X_1, X_2, \dots, X_n 的最大项，是 n 个因子的或项，各变量都以原变量或非变量的形式在或项中出现且仅出现一次

● n 个变量的最大项应有 2^n 个

例如， A, B, C 三个逻辑变量的最大项有 $2^3 = 8$ 个，即

$$(A+B+C), (\overline{A}+B+C), (A+\overline{B}+C), (\overline{A}+\overline{B}+C),$$

$$(A+B+\overline{C}), (\overline{A}+B+\overline{C}), (A+\overline{B}+\overline{C}), (\overline{A}+\overline{B}+\overline{C})$$

2.2.3 最大项表达式

1. 最大项的定义和性质

● 最大项的表示：通常用 M_i 表示最大项，下标 i 为最大项号

● 最大项的性质：

◆ 对于一个最大项，只有一组变量的取值使其值为 0，该组值对应的十进制数是其下标编号（0 表示原变量，1 表示反变量）

◆ 任意两个最大项之和为 1

◆ 全体最大项之积为 0

2. 最小项和最大项的关系

两者之间为互补关系: $m_i = \overline{M_i}$ ，或者 $M_i = \overline{m_i}$

2.2.3 最大项表达式

例：逻辑电路的真值表如右，写出最小项和最大项表达式

- 最小项表达式：将 $L = 1$ 的各个最小项相加

$$\begin{aligned} L(A, B, C) &= m_3 + m_5 + m_6 \\ &= \sum m(3, 5, 6) \\ &= A \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \bar{C} \end{aligned}$$


- 最大项表达式：将 $L = 0$ 的各个最大项相乘

$$\begin{aligned} L(A, B, C) &= M_0 \cdot M_1 \cdot M_2 \cdot M_4 \cdot M_7 \\ &= \prod M(0, 1, 2, 4, 7) \\ &= (A+B+C) \cdot (A+B+\bar{C}) \cdot (A+\bar{B}+C) \cdot (\bar{A}+B+C) \cdot (\bar{A}+\bar{B}+\bar{C}) \end{aligned}$$

A	B	C	L
0	0	0	0 M_0
0	0	1	0 M_1
0	1	0	0 M_2
0	1	1	1 m_3
1	0	0	0 M_4
1	0	1	1 m_5
1	1	0	1 m_6
1	1	1	0 M_7

2.3 代数法化简

化简的目的：降低电路成本，以较少的门实现电路

 

两图电路逻辑功能相同

$$\begin{aligned} L &= AB + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} \\ &= AB + A(\bar{B}C + \bar{B}\bar{C}) \\ &= AB + A\bar{B}(C + \bar{C}) \\ &= AB + A\bar{B} \cdot 1 \\ &= AB + A\bar{B} = A + B \end{aligned}$$

$$L = A + B$$

2.3 代数法化简

函数式变换的目的，除了化简，也可减少门电路的种类



通常在一片集成电路芯片中只有一种门电路

例：已知 $L = AB\bar{D} + A\bar{B}D + AB\bar{D} + \bar{A}BCD + \bar{A}BCD$

  - (1) 求最简的与-或式，并画出相应的逻辑图
- (2) 画出仅用与非门实现的电路

解：

$$\begin{aligned} L &= AB(\bar{D} + D) + A\bar{B}D + AB\bar{D}(C + \bar{C}) \\ &= AB + A\bar{B}D + AB\bar{D} \\ &= AB + AB(D + \bar{D}) \\ &= AB + AB \\ &= AB + AB \\ &= AB \cdot AB \end{aligned}$$



2.4 卡诺图化简法 2.4.1 用卡诺图表示逻辑函数


1. 卡诺图的引出

卡诺图：将 n 变量的全部最小项都用方格表示，并使具有逻辑相邻的最小项在几何位置上也相邻地排列起来，这样，所得到的图形叫 n 变量的卡诺图

n 个变量有 2^n 个最小项， n 个变量的卡诺图由 2^n 个方格组成。每一个方格代表坐标值对应的一个最小项

逻辑相邻的最小项：如果两个最小项只有一个变量互为反变量，那么，就称这两个最小项在逻辑上相邻

 例如三变量最小项： $m_6 = \bar{A}BC$ 与 $m_7 = ABC$ 在逻辑上相邻。




2.4.1 用卡诺图表示逻辑函数


2. 卡诺图的特点：

- 相邻方格对应的最小项，只有一个因子的差别，故其坐标按循环码排列
- 如：00, 01, 11, 10


两变量卡诺图

 

三变量卡诺图

 

四变量卡诺图

 

2.4.1 用卡诺图表示逻辑函数


2. 卡诺图特点

相邻方格的最小项，在逻辑上也是相邻的

- ① 相接——紧挨的
 - ② 相对——任一行或一列的两头
 - ③ 相重——对折起来后位置相重
- n 个变量的最小项 m_i ，有 n 个相邻项
- 相邻的最小项可合并

$$\begin{aligned} m_{12} + m_{14} &= ABCD + ABC\bar{D} \\ &= ABD(C + \bar{C}) = ABD \end{aligned}$$

去掉的是不同的，保留的是相同的

 

$$\begin{aligned} m_{12} &= ABCD \\ m_4 &= \bar{A}BCD \\ m_8 &= A\bar{B}CD \\ m_{13} &= ABC\bar{D} \\ m_{14} &= ABC\bar{D} \end{aligned}$$

2.4.1 用卡诺图表示逻辑函数




3. 逻辑函数的卡诺图

●当逻辑函数为最小项表达式时，将表达式中出现的最小项对应的方格，在卡诺图中标为1，其余方格标0（也可不标），便得到逻辑函数的卡诺图

●任何逻辑函数都等于其卡诺图中标1方格所对应的最小项之和

 例如 画出 $L(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 14, 15)$ 的卡诺图



2.4.1 用卡诺图表示逻辑函数



卡诺图是真值表的一种平面几何图形表示方法

若一组变量值使逻辑函数 F 为1，则该组值便是其卡诺图中标1方格的坐标

例如

$$F = \sum m(1, 2, 3, 7) = \underline{A}BC + A\underline{B}C + A\underline{B}\underline{C} + \underline{A}BC$$

函数 F 真值表

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

函数 F 的卡诺图

2.4.1 用卡诺图表示逻辑函数



逻辑函数 F 的卡诺图表示步骤：

① 求逻辑函数 F 的与或式

② 根据变量数确定卡诺图形式

③ 根据各与项，在卡诺图上标1

例如 $F = \underline{A}B + \underline{C}D + \underline{A}BC$

① 不需要

② 根据变量数确定卡诺图形式


③ 根据各与项，在卡诺图上标1

① $A = 1, B = 1, F = 1$

② $C = 1, D = 1, F = 1$

③ $A = 0, B = 0, C = 1, F = 1$

其余填0，也可不填，即得到 F 的卡诺图

 

2.4.1 用卡诺图表示逻辑函数



例 2.2.3 画出 L 卡诺图

$$L = (\underline{A} + \underline{B} + \underline{C} + \underline{D})(\underline{A} + \underline{B} + \underline{C} + D)(\underline{A} + \underline{B} + C + \underline{D})(\underline{A} + \underline{B} + C + D)(\underline{A} + B + \underline{C} + \underline{D})(\underline{A} + B + C + \underline{D})$$

解：根据反演规则

$$L = \underline{A}BCD + \underline{A}BC\underline{D} + \underline{A}BCD + \underline{A}BCD + \underline{A}BCD + \underline{A}BCD = \sum m(15, 13, 10, 6, 0)$$

画出 \bar{L} 卡诺图

画出 L 卡诺图


根据反函数在 $m_{15}, m_{13}, m_{10}, m_6, m_0$ 填0，可直接画出 L 卡诺图

2.4.2 用卡诺图化简逻辑函数



1. 卡诺图化简的依据

依据：卡诺图中相邻方格对应的最小项在逻辑上相邻，而逻辑相邻的最小项可合并

 


2.4.2 用卡诺图化简逻辑函数




●任何逻辑函数都等于其卡诺图中为1的方格所对应的最小项之和

●若将卡诺图中1方格所对应的最小项合并，则达到化简的目的

 

2.4.2 用卡诺图化简逻辑函数

 

2.4.2 用卡诺图化简逻辑函数



2. 卡诺图化简的步骤


- (1) 将逻辑函数转换成与-或表达式
- (2) 根据逻辑函数与-或表达式填卡诺图，得到逻辑函数的卡诺图
- (3) 合并最小项
 - 相邻的 2^n 个 1 格圈为一个卡诺圈，各圈对应一个乘积项
 - 1 格可重复被圈，但新增圈中必须有未被圈过的 1 格
 - 卡诺圈中的格数尽量多，卡诺圈的数量尽量少
- (4) 将各卡诺圈对应的乘积项相或，便得到最简与或表达式

2.4.2 用卡诺图化简逻辑函数



例：用卡诺图化简 $F = \overline{A}BD + \overline{A}D + \overline{A}BC + \overline{A}CD$

(1) 画出逻辑函数的卡诺图

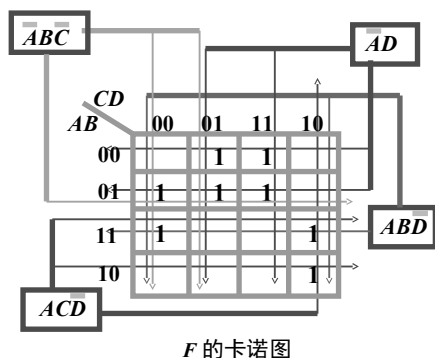


2.4.2 用卡诺图化简逻辑函数



例：用卡诺图化简 $F = \overline{A}BD + \overline{A}D + \overline{A}BC + \overline{A}CD$

 - (2) 根据最小项合并规律画卡诺圈，圈住全部 1 格
- (3) 将每个卡诺圈对应的与项相或，就得到最简与或表达式



$$F = \overline{A}D + \overline{A}CD + \overline{A}BCD$$

2.4.2 用卡诺图化简逻辑函数




例 2.2.6 用卡诺图化简

$$L(A, B, C, D) = \sum m(0, 3, 5, 11, 13, 15)$$

解：画出函数 L 的卡诺图

画出函数 \overline{L} 的卡诺图

 

$$L = \overline{B} + C + D$$

$$L = \overline{B}CD = B + C + D$$

$$\overline{L} = \overline{B}CD$$

- 可用圈 0 法先求出反函数最简与或式，再求反

2.4.2 用卡诺图化简逻辑函数



3. 含无关项的逻辑函数化简

- 一些实际问题中，输入变量之间存在相互制约或特殊限定等
- 部分变量取值与实际问题的无关，即称为包含无关条件的逻辑问题
- 这些无关条件的变量取值对应的最小项称为无关项或任意项
- 卡诺图化简时，这些无关项可根据实际化简目的取任意值

2.4.2 用卡诺图化简逻辑函数

例 2.2.7 设计电路，能判断一位十进制数是奇数还是偶数
奇数时，电路输出为 1，为偶数时，电路输出为 0

解：

- (1) 列出真值表
- (2) 画卡诺图化简

A	B	C	D	L
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	×
1	0	1	1	×
1	1	0	0	×
1	1	0	1	×
1	1	1	0	×
1	1	1	1	×

$L = D$

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	×	×	×	×
10	0	1	×	×

必须填无关项
否则可能错当 0

2.5 硬件描述语言 Verilog HDL 基础

●HDL (Hardware Description Language)

- ◆类似于高级编程语言，文本形式描述数字电路结构和行为的语言
- ◆可描述逻辑电路图，逻辑表达式，信号及逻辑电路功能行为

●逻辑仿真（前仿真，行为仿真）

- ◆用计算机仿真软件对数字逻辑电路的结构和行为进行预测
- ◆仿真器对 HDL 描述进行解释，以文本或波形描述电路输出

●逻辑综合

- ◆根据 HDL 描述导出电路基本元件表及其连接关系（门级网表）的过程
- ◆类似高级程序语言的编译过程
- ◆根据网表数据库，可制作出集成电路或印刷电路板 PCB

●时序仿真（后仿真）

2.5.1 Verilog HDL 语言的基本语法规则

- 建模：用规定的语法规则描述数字电路的过程
- 间隔符：分隔文本
 - ◆如：空格符（\b）、TAB 键（\t）、页符
- 注释符：改善可读性，不影响编译
 - ◆多行注释符（用于写多行注释）：/*---*/
 - ◆单行注释符：以//开始到行尾结束为注释文字
- 标识符：用字符串标识对象（如模块、输入/输出端口、变量）
 - ◆以英文字母或下划线开始
 - ◆如 clk, counter8, _net, bus_A
- 关键词：用来定义语言结构的特殊词汇
 - ◆关键词都是小写，关键词不能作为标识符使用
 - ◆如 module, endmodule, input, output, wire, reg, and 等

2.5.1 Verilog HDL 语言的基本语法规则

●逻辑值集合：Verilog 语言规定了 4 种基本的逻辑值

0	逻辑 0，逻辑假
1	逻辑 1，逻辑真
x 或 X	不确定的值（未知状态）
z 或 Z	高阻态

常量

- 整数型
 - 十进制数的形式的表示方法：表示有符号常量
例如：30, -2
 - 带基数的形式的表示方法：表示常量
格式为：<+/-><位宽>'<基数符号><数值>
例如：3'b101, 5'o37, 8'he3, 8'b1001_0011
- 实数型常量
 - 十进制记数法 如：0.1, 2.0, 5.67
 - 科学记数法 如：23_5.1e2 = 235.1×10²
5e-4 = 5×10⁻⁴

2.5.1 Verilog HDL 语言的基本语法规则

- Verilog 参数定义语句可定义标识符代表常量，称为符号常量
- 格式为：


```
parameter 参数名 1 = 常量表达式 1, 参数名 2 = 常量表达式 2, ……;
```

 如：parameter BIT = 1, BYTE = 8, PI = 3.14;
- 字符串：字符串是双撇号内的字符序列

2.5.2 变量的数据类型

●线网型：用于标识连线，一般指电路中的物理连接

例：线网型变量 L 的值由与门的驱动信号 a 和 b 所决定，即 $L = a \& b$
 a, b 的值发生变化，线网 L 的值会立即跟着变化



常用的线网类型由关键词 **wire** 定义

wire 型变量的定义格式如下：

wire [n-1:0] 变量名 1, 变量名 2, …, 变量名 n;

变量位宽度

例：wire a, b, L; // 将输出信号 L 声明为线网型变量
wire [7:0] data_bus; // 声明 8-bit 宽的线网型总线变量

2.5.2 变量的数据类型

- 寄存型：用于行为描述时，暂存临时状态或中间结果

寄存型变量只能在 **initial** 或 **always** 语句块内被赋值

行为级描述是电路功能行为的抽象描述，并不描述电路的具体组成结构

4 种寄存器类型的变量

寄存器类型	功能说明
reg	1 位寄存型变量
integer	32 位带符号的整数寄存型变量
real	64 位带符号的实数寄存型变量
time	64 位无符号的时间寄存型变量

例：
reg clock; // 定义一个 1 位寄存型变量
reg [3:0] counter; // 定义一个 4 位寄存型变量

2.5.3 运算符及其优先级

1. 运算符

{ } { }	Concatenation, replication 拼接, 复制	~	Bitwise negation 位非
unary + unary -	Unary operators 单目正负	&	Bitwise and 位与
+ - * / **	Arithmetic 算术		Bitwise inclusive or 位或
%	Modulus 模	^	Bitwise exclusive or 位异或
> >= < <=	Relational 关系	^~ or ~^	Bitwise equivalence 位同或
!	Logical negation 逻辑非	&	Reduction and 单目缩位与
&&	Logical and 逻辑与	~&	Reduction nand 单目缩位与非
	Logical or 逻辑或		Reduction or 单目缩位或
==	Logical equality 逻辑相等	~	Reduction nor 单目缩位或非
!=	Logical inequality 逻辑不等	^	Reduction xor 单目缩位异或
=== 全等	Case equality (including x and z)	^~ or ~^	Reduction xnor 单目缩位同或
!== 不全等	Case inequality (including x and z)	<<	Logical left shift 逻辑左移
		>>	Logical right shift 逻辑右移
		<<<	Arithmetic left shift 算术左移
		>>>	Arithmetic right shift 算术右移
		?:	Conditional 条件

2.5.3 运算符及其优先级

位拼接运算符

将两个或多个信号的某些位拼接起来成为一个新的操作数

设 **A = 1'b1** , **B = 2'b10** , **C = 2'b00**
{B, C} = 4'b10_00
{A, B[1], C[0]} = 3'b1_1_0
{A, B, C, 3'b101} = 8'b1_10_00_101

对同一个操作数的重复拼接还可以用双重大括号构成的运算符 **{ { } }**

例如 **{4{A}} = 4'b1111**

{{2{A}}, {2{B}}, C} = 8'b11_1010_00

2.5.3 运算符及其优先级

位运算与缩位运算

A : 4'b1010
B : 4'b1111
A & B : A 与 B 进行位运算
& A : A 进行缩位运算, 1 & 0 & 1 & 0 = 0

2.5.3 运算符及其优先级

2. 运算符的优先级

+ - ! ~ & ~& ~ ^ ~^ ~ (unary)	Highest precedence
**	
* / %	
+ - (binary)	
<< >> <<< >>>	
< <= > >=	
== != === !==	
& (binary)	
^ ~ ^~ (binary)	
(binary)	
&&	
?: (conditional operator)	
{ } { }	Lowest precedence

2.5.4 Verilog 内部的基本门级元件

门级建模：将逻辑电路图用 **HDL** 规定的文本语言表示出来

基本门级元件模型

多输入门	and	与门	nand	与非门
	or	或门	nor	或非门
	xor	异或门	xnor	异或非门
多输出门	buf	缓冲器	not	反相器
三态门	bufif1	高电平有效控制三态缓冲器	notif1	高电平有效控制三态反相器
	bufif0	低电平有效控制三态缓冲器	notif0	低电平有效控制三态反相器

2.5.4 Verilog 内部的基本门级元件

1. 多输入门

只允许有一个输出，但可以有多多个输入

and A1(out, in1, in2, ...);

调用名

or O1(out, in1, in2, ...);

xor X1(out, in1, in2, ...);



and			or			xor		
in1	in2	out	in1	in2	out	in1	in2	out
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1	0	1	1
0	x	0	0	x	x	0	x	x
0	z	0	0	z	x	0	z	x
1	1	1	1	1	1	1	1	0
1	x	x	1	x	1	1	x	x
1	z	x	1	z	1	1	z	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	z	x	x	z	x	x	z	x
z	z	x	z	z	x	z	z	x

55/72



2.5.4 Verilog 内部的基本门级元件

2. 多输出门

允许有多个输出，但只有一个输入

not N1(out1, out2, ..., in);

buf B1(out1, out2, ..., in);

  

not

in	out
0	1
1	0
x	x
z	x

buf


in	out
0	0
1	1
x	x
z	x

56/72

2.5.4 Verilog 内部的基本门级元件

3. 三态门

有输出、数据输入和输入控制端各 1 个，若控制信号无效，则输出高阻态 z

 

bufif1			notif1		
ctrl	in	out	ctrl	in	out
0	0	z	0	0	z
0	1	z	0	1	z
0	x	z	0	x	z
0	z	z	0	z	z
1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	1	0
1	x	x	1	x	x
1	z	x	1	z	x

57/72

2.5.5 Verilog 程序的基本结构

● 模块是 Verilog 描述电路的基本单元

```

module ABC(port1, port2, ...); // 各模块通过端口相互连接
    inout/input/output ... ;    // 端口类型说明
    reg/wire/ ... ;             // 变量类型说明
    parameter ... ;             // 参数定义, 逗号分割多个参数

    and/or/ ... ;                // 结构描述方式, 逻辑门或底层模块
    assign ... ;                 // 数据流描述方式, 连续赋值语句
    always/initial               // 行为描述方式, 过程块结构
    begin                        // 多条语句组成的行为描述块
        if ... else ... ;       // 条件描述语句
        case                    // 分支描述语句
            ...
        endcase
    end
endmodule
    
```

58/72

2.5.5 Verilog 程序的基本结构

● Verilog 2005 标准新增的参数和端口定义形式

```

module ABC #(parameter WIDTH = 32)
    (output reg port1, inout port2, ...);
    ...
endmodule
    
```


● 新增的模块使用形式

```
ABC #(8) abc1(.port2(x), .port1(y), ...);
```

59/72

2.5.5 Verilog 程序的基本结构

例 用结构描述方式建立门电路 Verilog 模型

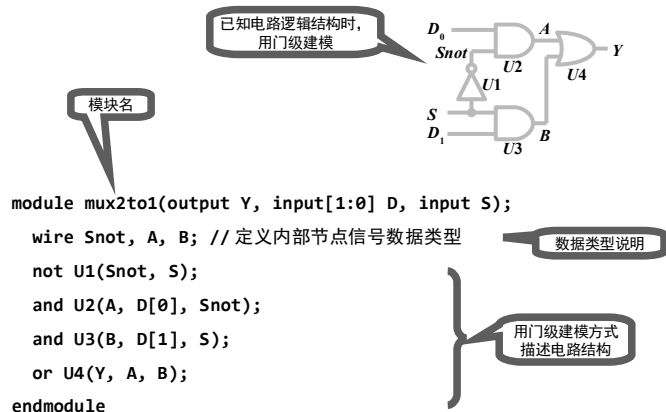

60/72

2.5.5 Verilog 程序的基本结构

例 用数据流描述方式建立模型

$$Y = D_0 \cdot S + D_1 \cdot S$$

已知逻辑表达式时，
用数据流建模

```
module mux2to1(output Y, input[1:0] D, input S);  
    assign Y = (~S & D[0]) | (S & D[1]);  
endmodule
```

- assign 语句，左边变量的数据类型必须是 wire 型
- 端口变量默认为 wire 型

2.5.5 Verilog 程序的基本结构

例 用行为描述方式建模，实现二选一选择器电路

已知电路行为功能要求时，
用行为级建模

```
module mux2to1(output reg Y, input[1:0] D, input S);  
    always @(S, D)  
        if(S == 1) Y = D[1];  
        else Y = D[0];  
endmodule
```

- always 和 initial 语句块中，被赋值变量类型必须是寄存器型

2.5.6 逻辑功能的仿真与测试

1. 编写 Testbench 测试向量

```
`include "mux2to1.v"          // 包含被测模块描述文件  
`timescale 1us/100ns         // 定义单位时间 / 精度  
module testbench;            // 测试模块  
    reg[1:0] D;              // 定义测试信号  
    reg S;  
    wire Y;  
    mux2to1 test(Y, D, S);    // 放置被测模块，将测试信号接入端口  
    initial begin             // 初始化（不可综合的行为描述）  
        // 根据指定信号事件，格式化输出字符串（系统任务或函数以 $ 标识）  
        $monitor($time, ": D0 D1 S Y -> %d %d %d %d", D[0], D[1], S, Y);  
        $dumpfile("testbench.vcd"); // 设置信号输出文件  
        $dumpvars(0, testbench);    // 指定输出的信号范围（范围，模块）  
        $display("Running testbench"); // 格式化输出字符串，类似 printf  
        #20 $stop;                 // 20 个单位时间后，结束仿真  
    end  
    initial begin             // 初始化（各描述块是独立并行的）  
        D = 2'b00;  
        S = 0;  
        #10 S = 1;            // 10 个单位时间后改变 S 信号  
    end  
    always #1 D[0] = ~D[0];    // 周期性行为，各描述块是独立并行的  
    always #5 D[1] = ~D[1];    // D[0] 周期 2us, D[1] 周期 10us  
endmodule
```

2.5.6 逻辑功能的仿真与测试

1. 安装 iverilog

• sudo apt install iverilog, gtkwave

2. 编译

iverilog testbench.v -o testbench.o

3. 行为仿真（前仿真）

vvp -n testbench.o # 非单步仿真

4. 波形分析

gtkwave testbench.vcd

5. 综合：用支持所选器件的综合工具输出网表数据

6. 时序仿真（后仿真）：不同器件时延参数不同，可能影响结果

7. 下载网表数据至所选器件

3.7 逻辑描述中的几个问题 3.7.1 正负逻辑问题


1. 正负逻辑的规定

在数字系统中，可用两种逻辑体制表示电路输入和输出的高、低电平

正逻辑体制：将高电平用逻辑 1 表示，低电平用逻辑 0 表示

负逻辑体制：将高电平用逻辑 0 表示，低电平用逻辑 1 表示

若无特别说明，一般采用正逻辑体制

 

3.7.1 正负逻辑问题

2. 正负逻辑等效变换

逻辑内涵一致（电路功能一致）的正、负逻辑表达式是等效的

输入 / 输出电平关系

A	B	F
L	L	H
L	H	H
H	L	H
H	H	L

正逻辑

A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

负逻辑

A	B	F
1	1	0
1	0	0
0	1	0
0	0	1

$$F = A \cdot B$$

$$F = A + B$$

与非 \longleftrightarrow 或非

与 \longleftrightarrow 或


3.7.2 门电路的等效符号及其应用




1. 基本逻辑门电路的等效符号

同一逻辑体制下，逻辑内涵一致的逻辑门电路符号，称为等效符号


与非门及等效符号如图

 


或非门及等效符号如图

 

与门及等效符号如图

 

或门及等效符号如图

 

3.7.2 门电路的等效符号及其应用





2. 逻辑门等效符号的应用

利用逻辑门等效符号，可直接变换逻辑电路

$$L = AB + CD = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{CD}} = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{CD}}$$
  
$$L = A + B = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$$



3.7.2 门电路的等效符号及其应用



3. 逻辑门等效符号可强调有效电平，便于理解信号高低电平作用

低电平有效：信号低电平时，电路履行预期功能，用反变量形式表示

高电平有效：信号高电平时，电路履行预期功能，用原变量形式表示

例如：高电平有效的三态非门， $EN = 1$ 时，具有非门功能，否则输出为高阻状态


低电平有效的三态非门， $\overline{EN} = 0$ 时，具有非门功能，否则输出为高阻状态



3.7.2 门电路的等效符号及其应用



3. 逻辑门等效符号可强调有效电平，便于理解信号高低电平作用

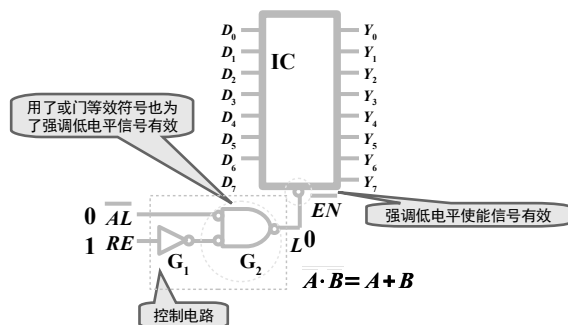

当 $RE = 1, \overline{AL} = 0$ ， G_2 门两个输入均有效，输出有效， \overline{EN} 有效

3.7.2 门电路的等效符号及其应用



3. 逻辑门等效符号可强调有效电平，便于理解信号高低电平作用

可根据不同控制信号要求，用等效符号描述有效控制信号

要求

$$RE = 1, AL = 1$$

$$L = 0$$

要求

$$RE = 0, \overline{AL} = 0$$

$$L = 1$$

要求

$$RE = 1, AL = 1$$

$$L = 1$$



作业



康华光教材 7 版

2.1.1
2.1.2
2.2.7
2.3.4
2.4.1
2.4.3
2.5.6

罗杰教材

2.1.1 (5, 6)
2.1.2
2.3.5
2.2.4
2.4.1
2.4.3
6.4.1