

# 华中科技大学考试卷



## 课程： 数字电路与逻辑设计（一）

考试方式： 闭卷 考试日期： 2023.2.17 | 晚 考试时长： 150 分钟。

院（系）： \_\_\_\_\_ 专业班级： \_\_\_\_\_  
学 号： \_\_\_\_\_ 姓 名： \_\_\_\_\_

题号	一 (15)	二 (12)	三 (10)	四 (12)	五 (12)	六 (16)	七 (18)	八 (5)	总分 (100)
得分									

  
1. 无符号十六进制数  $(AF.C)_{16}$  的十进制表示为 (1)。
2.  $(0100\ 0101)_{8421BCD}$  表达的 6 位二进制数，其对应的格雷码为 (2)。
3. 若某逻辑函数的对偶式  $L' = \overline{AB} \cdot (\overline{BC} + \overline{D})$ ，则  $\overline{L \odot 0}$  的最简与或表达式为 (3)。
4. 采用输出低电平有效的 3-8 线译码器构成的逻辑电路如题 4 图所示，其中  $A_0$  和  $Y_0$  分别为 LSB，则其最大项表达式  $F(A, B, C) = \prod M$  ((4))。




5. 一个反相器的输入和输出波形如题 5 图所示，其传输延迟时间  $T_{pd}$  为 (5)。

总 12 页 - 第 1 页

 6. 已知 3.3V 供电的 CMOS 二输入与非门芯片  $V_{IL(max)}=0.8V$ ,  $V_{OL(max)}=0.2V$ ,  $V_{IH(min)}=2.0V$ ,  $V_{OH(min)}=3.1V$ ，当输入端 A 的电平为 1.65V，输入端 B 的电平为 0.4V 时，逻辑门的输出逻辑为 (6) (不填具体电压值)。
7. 某小逻辑门输入 A、B 和输出 F 的波形如题图 7 所示，则该逻辑门为 (7)。
8. 题图 8 对应的电路用 Verilog HDL 可表达为 assign (8)。



题 7 图

 

题 8 图

9. 输入低电平有效的 8-3 线优先编码器，若  $D_0$  (LSB) 为最高优先级，当原码输出  $Y_2Y_1Y_0$

韵玖文



扫描全能王 创建

$= 011$  时( $Y_2$  为 MSB), 输入信号  $D_7D_6D_5D_4D_3D_2D_1D_0$  取值为(\_\_\_\_(9)\_\_\_\_) $_2$ 。

10. 数字逻辑电路中, 出现冒险现象的主要原因是电路中存在\_\_\_\_(10)\_\_\_\_。

11. 将一个移位寄存器中的无符号数放大 8 倍, 需要\_\_\_\_(11)\_\_\_\_个移位时钟脉冲。

12. 模 7 减法计数器从 1 开始计数, 经过 2022 个计数脉冲后其计数值为\_\_\_\_(12)\_\_\_\_。

13. 用 4 片内部结构为单体 2 维地址译码的  $4M \times 4\text{bit}$  DRAM 芯片, 构成一个容量为  $4M \times 16\text{bit}$  的缓存空间。若其列地址为 9 位, 则其行地址应有\_\_\_\_(13)\_\_\_\_位。

14. 数字 IC 的系统时钟输入端通常会采用\_\_\_\_(14)\_\_\_\_电路作为缓冲器, 以将易畸

变的周期性波形整形成较为理想的矩形波。

15. 某 MCU 内置单极性的线性 D/A。校准后当输出模拟量为  $0.5V$ , 对应的数字量为  $0xFA$ ; 若要输出  $2.8V$  的直流电压, 则对应的数字量为(\_\_\_\_(15)\_\_\_\_) $_{10}$ 。

分 数	
评卷人	

## 二、化简题 (共 12 分)

1. (6 分)用代数法求逻辑函数  $L$  的最简与或式(无推导步骤不给分)。

$$L = \overline{A\overline{C}} + \overline{AB\overline{C}} + B\overline{C} + \overline{ABC}$$

I

2. (6 分)用卡诺图化简求逻辑函数  $L$  的最简与或式(无行列编号不画图不给分)。

$\textcircled{L}$   $CD$   
 $AB$


$$L(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 3, 5, 8, 10, 14) + \sum d(2, 9, 13)$$

欢迎你





扫描全能王 创建



分 数	
评卷人	
  
### 三、波形图（共 10 分）。



根据下图所示电路和  $X$  的输入波形，画出对应的  $Q_1$ 、 $J_2$  ( $K_2$ )、 $Q_2$  的功能仿真波形（假定触发器初态均为 0）。



分 数	
评卷人	

### 四、组合电路分析（共 12 分）。

  1. 根据  $A$ 、 $B$  和  $C$ 、 $D$  两组输入构成的点阵图所示电路，直接写出  $F$  对应的逻辑函数，并设法得到该逻辑函数最小项的标准与或式。



2. 利用 ROM 来实现该组合电路。如果将  $A, B, C, D$  分别接至 ROM 的地址输入端  $A_3 \sim A_0$  ( $A_0$  为 LSB), 请填写下表中 ROM 中每个寻址单元所存储的数据内容。

$A_3 \sim A_0$	$F$	$A_3 \sim A_0$	$F$	$A_3 \sim A_0$	$F$	$A_3 \sim A_0$	$F$
0000	.	0100	.	1000	.	1100	.
0001	.	0101	.	1001	.	1101	.
0010	.	0110	.	1010	.	1110	.
0011	.	0111	.	1011	.	1111	.

3. 根据题意简要说明该逻辑功能 (20 字以内, 不按题意不得分), 并在框中补充完善相应的 Verilog HDL 代码。

功能说明: \_\_\_\_\_

```

module test(A,B,C,D,F);
    input A,B,C,D;
    output F;
    _____;
    always@(*) begin
        if (_____) F = 1'b1;
        else F = 1'b0;
    end
endmodule

```

分 数	.	五、组合电路应用设计 (共 12 分)
评卷人	.	用 $A, B, C, D$ 四种药物制定的治疗方案须满足以下条件:

- 1) 要么不用  $A$ , 若使用  $A$ , 则不能使用  $D$ ;
- 2) 要么不用  $B$ , 若使用  $B$ , 则必须同时使用  $D$ ;
- 3)  $B$  和  $C$  要么同时使用, 要么都不用;
- 4)  $A$  和  $C$  中有且仅有一种被使用;

假定使用该药物为 1, 不使用为 0; 方案可行为 1, 方案不可行为 0;

1. 请写出以上各限定条件对应的逻辑表达式  $F_i$ :

$F_1 =$  \_\_\_\_\_ ;

$F_2 =$  \_\_\_\_\_ ;

$F_3 =$  \_\_\_\_\_ ;

$F_4 =$  \_\_\_\_\_ ;

欢迎你



扫描全能王 创建




2. 请写出表示可行治疗方案的最简与或逻辑表达式  $F$ ，并填写其真值表。

$F =$  \_\_\_\_\_

$A$	$B$	$C$	$D$	$F$	$A$	$B$	$C$	$D$	$F$
0	0	0	0		1	0	0	0	
0	0	0	1		1	0	0	1	
0	0	1	0		1	0	1	0	
0	1	0	0		1	1	0	0	
0	1	0	1		1	1	0	1	
0	1	1	0		1	1	1	0	
0	1	1	1		1	1	1	1	

 3. 若用一个 8 选 1 的多路选择器 (MUX) 来实现上述治疗方案可行性判别。请在下图中分别标出各输入管脚的逻辑电平

(图中括号内，可填输入反变量)。其中  $E$  为使能端， $S_2S_1S_0$  为通道选择端 ( $S_2$  为 MSB)，当  $E$  有效时  $F = D_{S_2S_1S_0}$ ，当  $E$  无效时  $F = 0$ 。



分 数	
评卷人	

## 六、时序电路分析 (共 16 分)

请分析由 8421BCD 码十进制同步加法计数器 CNT10 和逻辑门构成如下图所示的电路 (CNT10 功能说明详见 Page10 附录)，

并解答如下问题。

1. 1) PE 为 \_\_\_\_\_ (同步/异步) 预置信号；


2) PE 的逻辑表达式为

PE = \_\_\_\_\_；

3) TC 的逻辑表达式为

TC = \_\_\_\_\_；

2. 画出状态转移图；

 

注：状态框中用 $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 对应的1进制数标识不同状态（包括未用状态）。



1

3. 简要说明该电路的功能(20字以内)，并据画出的状态图判断是否能自启动。

4. 请按如下要求将下面的 Verilog HDL 代码补充完整。


1) 异步复位信号  $CR_n$  为低电平时，初始状态设置为 0；

2)  $CR_n$  信号为高电平时，CT 模块具有与本题小题 2 相同的状态转移图。

```
module CT(CP, CR_n, Q);
    input CP, CR_n;
    output reg [3:0] Q;
    always @(_____ ) begin
        if(CR_n == 1'd0)
            Q <= _____;
        else if(Q == _____)
            Q <= _____;
        else if(Q == _____)
            Q <= _____;
        else
            Q <= Q + 4'd1;
    end
endmodule
```

用 D 触发器及部分组合逻辑设计如图所示的“001”序列检测器  
(1 为序列的最后输入位)。其中  $X$  为序列信号输入， $Y$  为检测结果输出(设检出为 1)。

1. 根据状态转移图，填写状态表。

 

$Q_1^n Q_0^n$	$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1} / Y_n$	
	$X=0$	$X=1$
00	___/___	___/___
01	___/___	___/___
11	___/___	___/___





2. 若将电路无效状态 10 作为无关项, 电路\_\_\_\_\_ (有/无) 自启动能力。若不允许多误报, 请写出输出函数和激励函数的最简与或式:


$Y =$  \_\_\_\_\_

$D_1 =$  \_\_\_\_\_,  $D_0 =$  \_\_\_\_\_

3. 根据小题 1 中的状态图, 将检测电路的 Verilog HDL 描述补充完整。

```
module detector(X, CP, CR_n, Y);
    input X, CP, CR_n;
    output reg Y;
    reg[1:0] current_state, next_state;
    always @(posedge CP, negedge CR_n) begin
        if (~CR_n) current_state <= 2'h0;
        else current_state <= _____;
    end
    always @(current_state, _____) begin
        case (current_state)
            2'h0: {Y, next_state} = X? 3'h_____: 3'h_____;
            2'h1: {Y, next_state} = X? 3'h_____: 3'h_____;
            2'h3: {Y, next_state} = X? 3'h_____: 3'h_____;
            default: {Y, next_state} = 3'h0;
        end
    end
end
```

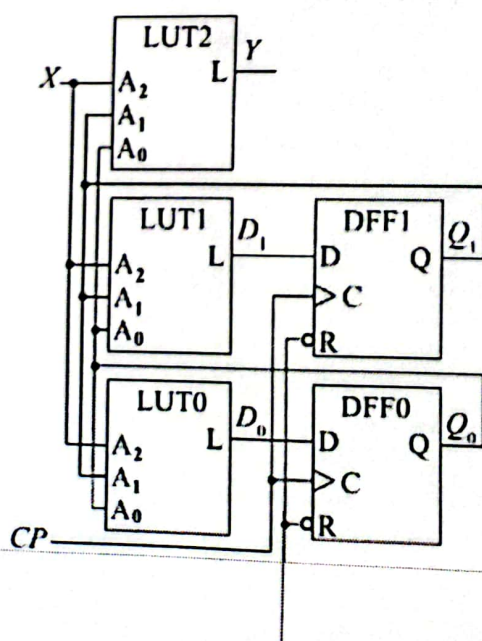4. 依据小题 3 中的行为描述, 若综合工具在 FPGA 器件上综合得到如下电路, 其中 LUT 为 3 输入查找表, DFF 为 D 触发器。请填写各 LUT 内部 8bit RAM 需预加载的控制字 (其中 LSB 对应  $A_2A_1A_0=3'b000$  时的 L 输出值)。




预加载控制字	
LUT2	8'h_____
LUT1	8'h_____
LUT0	8'h_____


 
## 八、综合题 (共 5 分).

在进行模拟/数字信号的转换过程中,由采样定理可知:采样频率  $f_s$  和输入模拟信号中最高频率分量的频率  $f_{\max}$  必须满足  $f_s \geq 2f_{\max}$  关系式。某一声音信号采集系统功能框图如图所示,经麦克风声音采集、信号调理电路放大、A/D 转换模块,最后由存储控制器将数据存储到 RAM。假设采集的目标声音信号最高频率是 1kHz, ADC 输出位数为 8bit。试回答以下问题:.




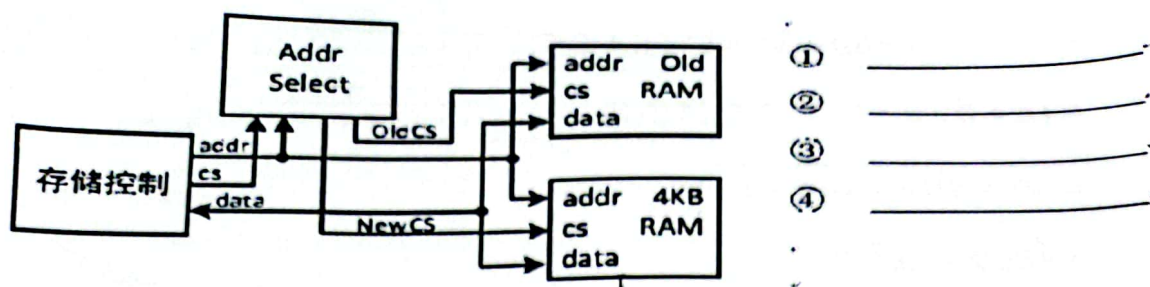1. 若系统需要无失真采集 1 秒钟声音信号,该存储器 RAM 的最小容量是多少 KB (Kilo-Bytes)? 请给出计算依据..
2. 若系统已按小题 1 配置了最小容量存储器。为采集更长时间的声音信号,需额外增加一片 4K×8bits 的 RAM,并通过在原存储控制器基础上增加一个寻址模块 (AddrSelect)来管理系统原配置的 RAM 和新增的 4KB RAM。要求访问新增存储器在内存空间上要求紧顺着原有 RAM 地址后面编排。寻址模块的 Verilog HDL 实现片段如下,请根据以上信息补充空白片段内容 (详见后图并填入对应的小题号行中)。。

```
module AddrSelect (cs, addr, OldCS, NewCS);
    parameter N= ① ;
    input [N-1:0] addr;
    input cs; //高电平有效
    output OldCS, NewCS; //高电平有效
    wire tmpOld, tmpNew;
    //and(Y, A, B) not (Y, A) (Y: output, A B: input).
    and(NewCS, cs, tmpNew);
    and(OldCS, cs, tmpOld);
    not(tmpNew, ② );
    assign tmpOld= (addr[ ③ ]== ④ )?1:0;
endmodule
```







## 附录

CNT10 是 8421BCD 码十进制同步加法计数器，具有高电平有效的计数允许端  $CEP$ 、 $CET$ 。

预置数据端为  $D_3$ 、 $D_2$ 、 $D_1$ 、 $D_0$  ( $D_3$  为最高位)，输出数据端为  $Q_3$ 、 $Q_2$ 、 $Q_1$ 、 $Q_0$  ( $Q_3$  为最高位)。

器件功能如下表所示：

I 输 入									输 出				
清零	预置	使 能		时钟	预置数据输入				数据输出				进位
$\overline{CR}$	$\overline{PE}$	$CEP$	$CET$	$CP$	$D_3$	$D_2$	$D_1$	$D_0$	$Q_3$	$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	$TC$
L	x	x	x	x	x	x	x	x	L	L	L	L	L
H	L	x	x	↓	$D_3^*$	$D_2^*$	$D_1^*$	$D_0^*$	$D_3$	$D_2$	$D_1$	$D_0$	#
H	H	L	x	x	x	x	x	x	·	保	持	·	#
H	H	x	L	x	x	x	x	x	·	保	持	·	L
H	H	H	H	↓	x	x	x	x	·	计	数	·	#

注：1)  $D_N^*$  表示  $CP$  脉冲上升沿之前瞬间  $D_N$  的电平。

2) # 表示只有当  $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0 = 1001$  且  $CET = 1$  时， $TC$  输出为高电平，其余均为低电平。

3)  $Q_3^n Q_2^n Q_1^n Q_0^n = 10 \sim 15$  时  $Q_3^{n+1} Q_2^{n+1} Q_1^{n+1} Q_0^{n+1} = Q_3^n Q_2^n Q_1^n Q_0^n + 1$ 。

