



电路理论

——周期性非正弦稳态电路

主讲人：刘旭

电气与电子工程学院

15.2 周期性函数的傅里叶级数

15.3 平均功率和有效值

15.4 周期性非正弦稳态电路分析

本章学习目标与难点

目标

1. 计算周期函数的傅里叶级数
2. 利用傅里叶级数和叠加定理**计算周期性非正弦稳态响应**
3. 计算与估算周期性非正弦电量的有效值和电路的平均功率


难点

周期性非正弦电流电路的计算


15.2 周期性函数的傅里叶级数

1. 常见的周期非正弦激励信号


(1) 发电机发出的电压波形，不可能是完全正弦的。

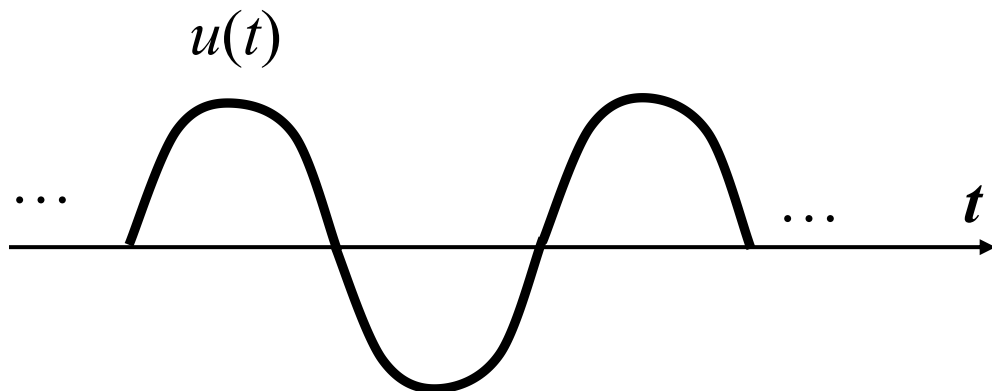


(2) 大量脉冲信号均为周期性非正弦信号。

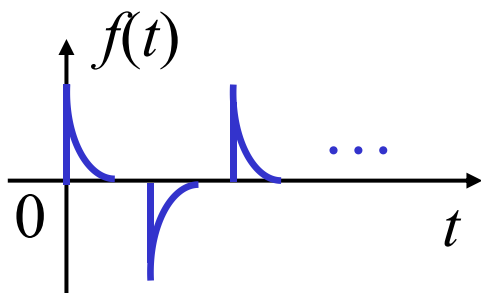

尖脉冲

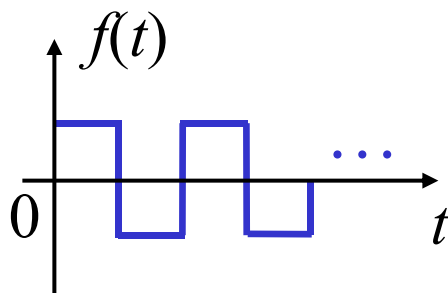

方波


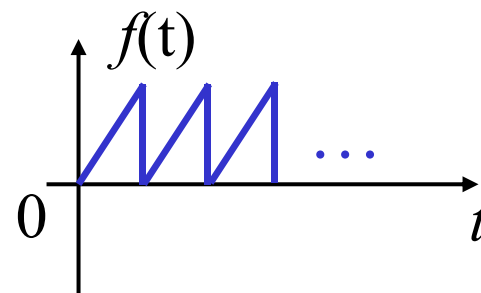


锯齿波



15.2 周期性函数的傅里叶级数

(3) 当电路中存在非线性元件时也会产生非正弦电压、电流。

二极管整流电路

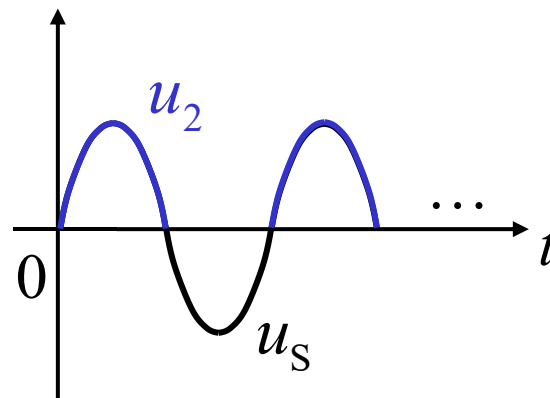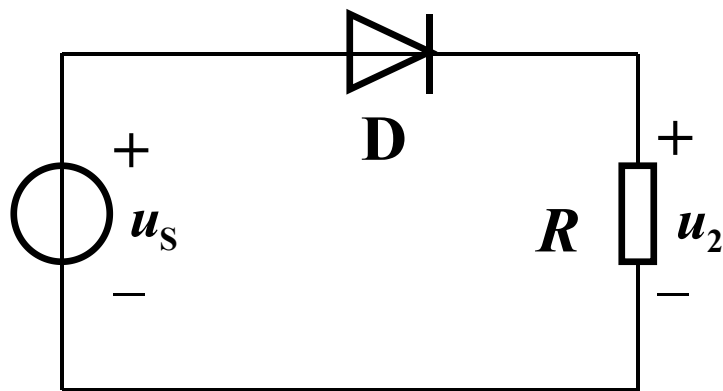

非线性电感电路

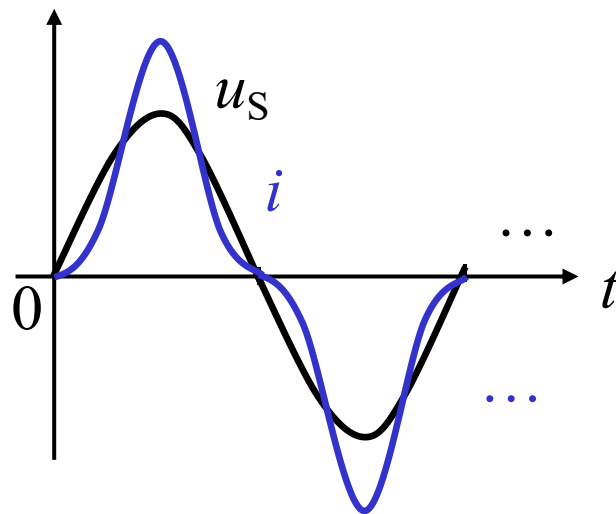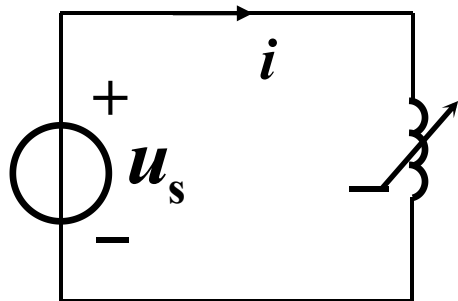

15.2 周期性函数的傅里叶级数

2. 周期函数的谐波分析——傅里叶级数

周期性非正弦函数 $f(t)$:

$$f(t) = f(t + kT) \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (k \text{ 为正整数})$$

若满足狄利克雷条件 (Dirichlel conditions) :

- 1) $f(t)$ 处处单值;
- 2) $f(t)$ 在一个周期内只有有限个不连续点;
- 3) $f(t)$ 在一个周期内只有有限个极值点;
- 4) 对任意 t_0 , 积分 $\int_0^T |f(t)| dt < \infty$ 。

则可以分解为无穷多项不同频率的正弦函数之和。

傅里叶级数

15.2 周期性函数的傅里叶级数

周期函数傅里叶级数展开式为

$$\begin{aligned} f(t) &= a_0 + (a_1 \cos \omega t + b_1 \sin \omega t) + (a_2 \cos 2\omega t + b_2 \sin 2\omega t) + \cdots \\ &= a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos k\omega t + b_k \sin k\omega t] \end{aligned}$$

傅里叶系数：课本P45-P46有推导过程

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt \quad \text{即} f(t) \text{在一周期内平均值}$$

$$a_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos k\omega t dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos k\omega t d(\omega t)$$

$$b_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin k\omega t dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin k\omega t d(\omega t)$$

15.2 周期性函数的傅里叶级数

将同频率余弦项与正弦项合并， $f(t)$ 还可表示成下式

$$f(t) = a_0 + A_1 \cos(\omega t + \phi_1) + A_2 \cos(2\omega t + \phi_2) \\ + \cdots + A_k \cos(k\omega t + \phi_k) + \cdots$$

$$= a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos(k\omega t + \phi_k)$$

直流
分量


交流分量
(谐波)

$$a_k = A_k \cos \phi_k$$

$$b_k = -A_k \sin \phi_k$$


$$A_k = \sqrt{a_k^2 + b_k^2}$$

$$\phi_k = -\arctan \frac{b_k}{a_k}$$

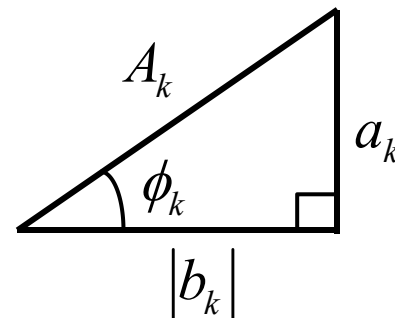

15.2 周期性函数的傅里叶级数

例15-1 求周期函数 $f(t)$ 的傅里叶级数展开式。

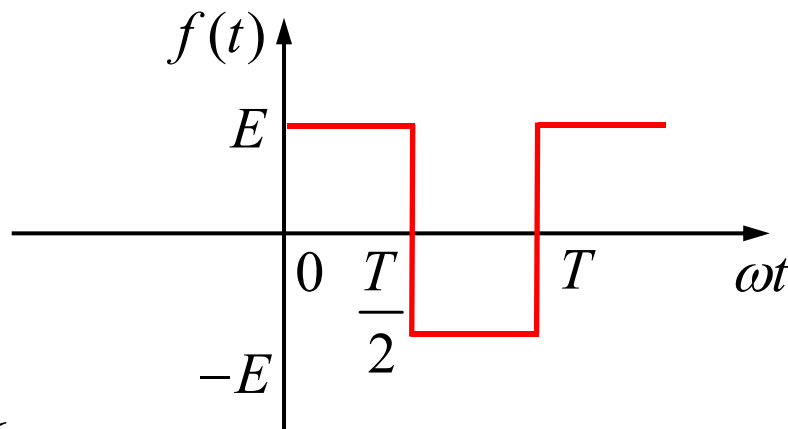

解

$$f(t) = \begin{cases} E & (0 < t < \frac{T}{2}) \\ -E & (\frac{T}{2} < t < T) \end{cases}$$

一个周期内的表达式

$$f(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos k\omega t + b_k \sin k\omega t]$$

$$\begin{cases} a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt \\ a_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos k\omega t dt \\ b_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin k\omega t dt \end{cases}$$

15.2 周期性函数的傅里叶级数

求傅里叶系数: $a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt = \frac{1}{T} \left[\int_0^{\frac{T}{2}} E dt + \int_{\frac{T}{2}}^T -E dt \right]$


$$= \frac{1}{T} \left[E \left(\frac{T}{2} - 0 \right) + (-E) \left(T - \frac{T}{2} \right) \right] = 0$$

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos k\omega t d(\omega t)$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[\int_0^{\pi} E \cos k\omega t d(\omega t) + \int_{\pi}^{2\pi} (-E) \cos k\omega t d(\omega t) \right]$$


$$= \frac{1}{\pi} \left[\frac{E}{k} \sin k\omega t \Big|_0^{\pi} + \frac{-E}{k} \sin k\omega t \Big|_{\pi}^{2\pi} \right]$$
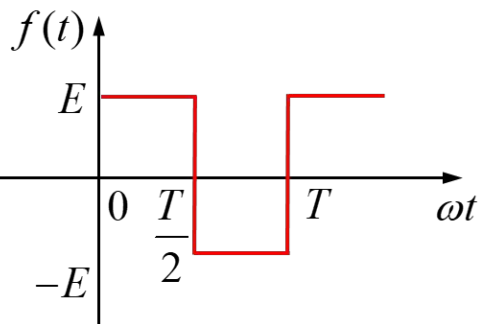
$$= \frac{E}{k\pi} [\sin k\pi - \sin 0 - (\sin 2k\pi - \sin k\pi)] = 0$$



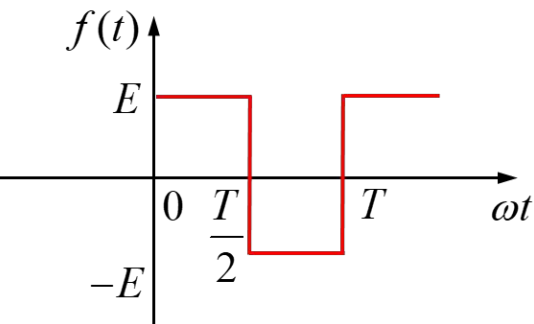15.2 周期性函数的傅里叶级数

求傅里叶系数: $b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \times \sin k\omega t \, d(\omega t)$



$$= \frac{1}{\pi} \left[\int_0^{\pi} E \sin k\omega t \, d(\omega t) + \int_{\pi}^{2\pi} (-E) \sin k\omega t \, d(\omega t) \right]$$

$$= \frac{E}{k\pi} \left[-\cos k\omega t \Big|_0^{\pi} + \cos k\omega t \Big|_{\pi}^{2\pi} \right]$$

$$= \frac{E}{k\pi} \left[-(\cos k\pi - \cos 0^\circ) + \cos 2k\pi - \cos k\pi \right]$$

$$= \frac{2E}{k\pi} (1 - \cos k\pi) = \begin{cases} \frac{4E}{k\pi}, & k \text{ 为奇数} \\ 0, & k \text{ 为偶数} \end{cases}$$

15.2 周期性函数的傅里叶级数


$$f(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos k\omega t + b_k \sin k\omega t]$$

傅里叶系数: $a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt = 0$

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos k\omega t d(\omega t) = 0$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \times \sin k\omega t d(\omega t) = \begin{cases} \frac{4E}{k\pi}, & k \text{ 为奇数} \\ 0, & k \text{ 为偶数} \end{cases}$$
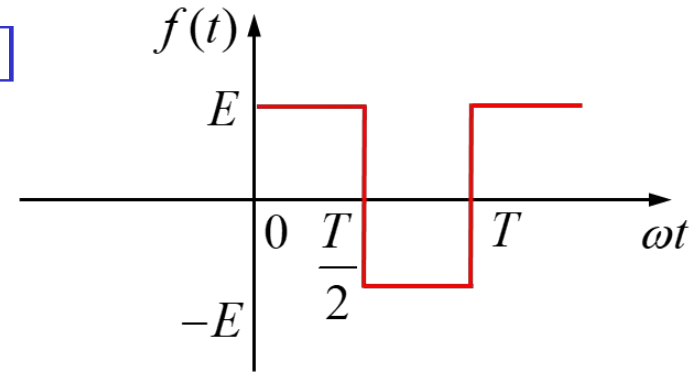
$$\begin{aligned} \text{则 } f(t) &= \frac{4E}{\pi} \sin \omega t + \frac{4E}{3\pi} \sin 3\omega t + \frac{4E}{5\pi} \sin 5\omega t + \dots \\ &= \frac{4E}{\pi} \left(\sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \dots \right) \end{aligned}$$




15.3 对称性对傅里叶级数的影响

1. 根据函数奇偶性来判断

奇函数: $f(t) = -f(-t)$

正弦函数就是奇函数

奇函数的傅里叶级数展开式**只包含正弦函数项**，不包含余弦函数和常数项。

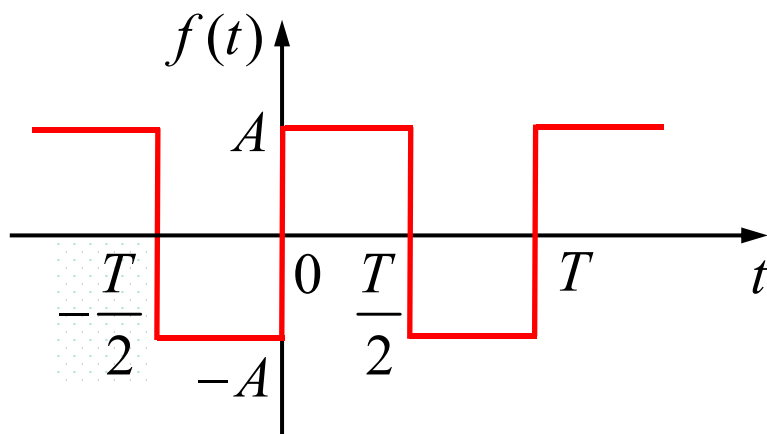

$$f(t) = \frac{4A}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k-1} \sin(2k-1)\omega t$$


15.3 对称性对傅里叶级数的影响

1. 根据函数奇偶性来判断

偶函数: $f(t) = f(-t)$

余弦函数就是偶函数

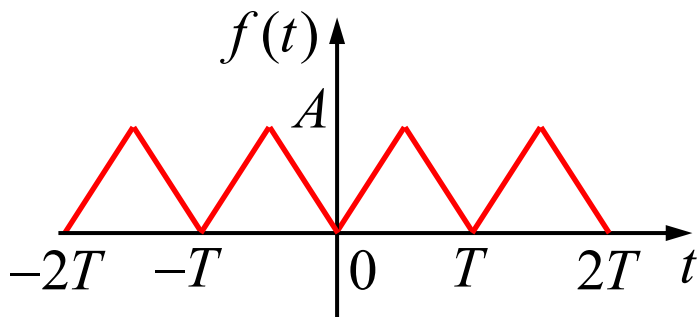偶函数的傅里叶级数展开式**只包含余弦函数项**，不包含正弦函数，**可能含有常数项**。




$$f(t) = \frac{A}{2} - \frac{4A}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \cos(2k-1)\omega t$$

15.3 对称性对傅里叶级数的影响

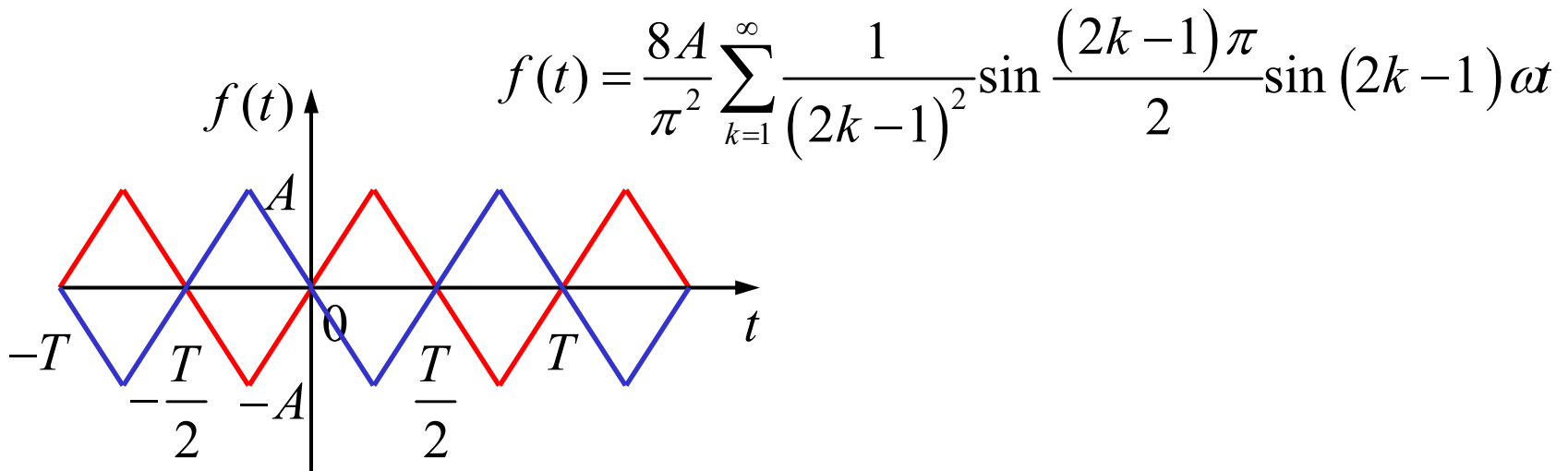2. 根据半波对称性来判断

$$\text{半波对称: } f(t) = -f\left(t \pm \frac{T}{2}\right)$$

半波对称函数的傅里叶级数展开式**只包含奇次函数项**，不包含偶次函数项和常数项。



15.3 对称性对傅里叶级数的影响


$$f(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos k\omega t + b_k \sin k\omega t]$$

偶函数

偶函数

奇函数


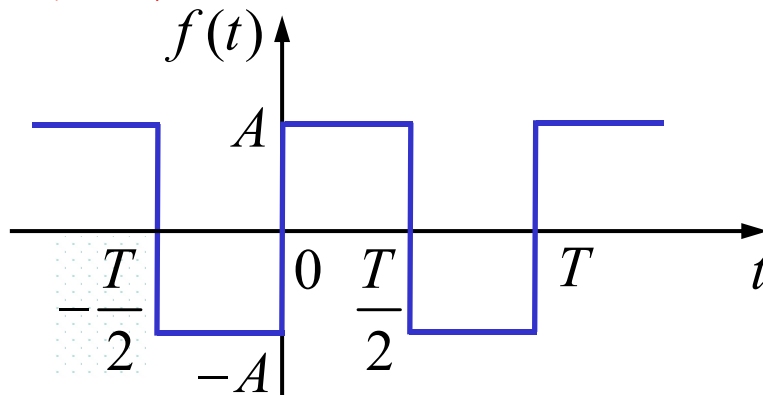
- 奇函数的傅里叶级数展开式**只包含奇函数项（正弦函数项）**
- 偶函数的傅里叶级数展开式**只包含偶函数项（常数项、余弦函数项）**
- 平移纵轴（改变时间起点），可以改变函数的奇偶性，但**不能改变半波对称性**



15.3 对称性对傅里叶级数的影响

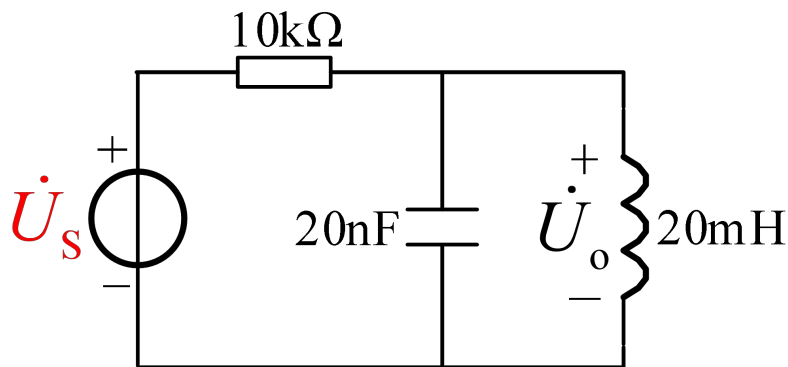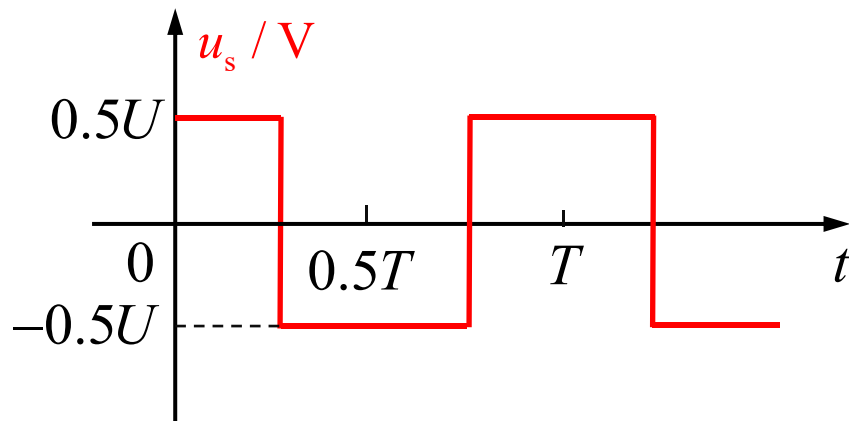例15-3

已知： $T=0.2\pi$ ms，写出 u_s 的傅里叶级数（保留前四个非零项），判断 u_o 中第几次谐波占主要部分。



解


$$u_s(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos k\omega t + b_k \sin k\omega t]$$

$$u_s(t) = \frac{2U}{\pi} \sum_{k=1,3,\dots}^{\infty} \frac{1}{k} \sin \frac{k\pi}{2} \cos k\omega t$$

偶函数 $\rightarrow b_k = 0 \quad a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt = 0$

$$a_k = \frac{2}{T} \int_0^T u_s(t) \cos k\omega t dt = \frac{2U}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2}, \quad k = 1, 3, 5, \dots$$

15.3 对称性对傅里叶级数的影响

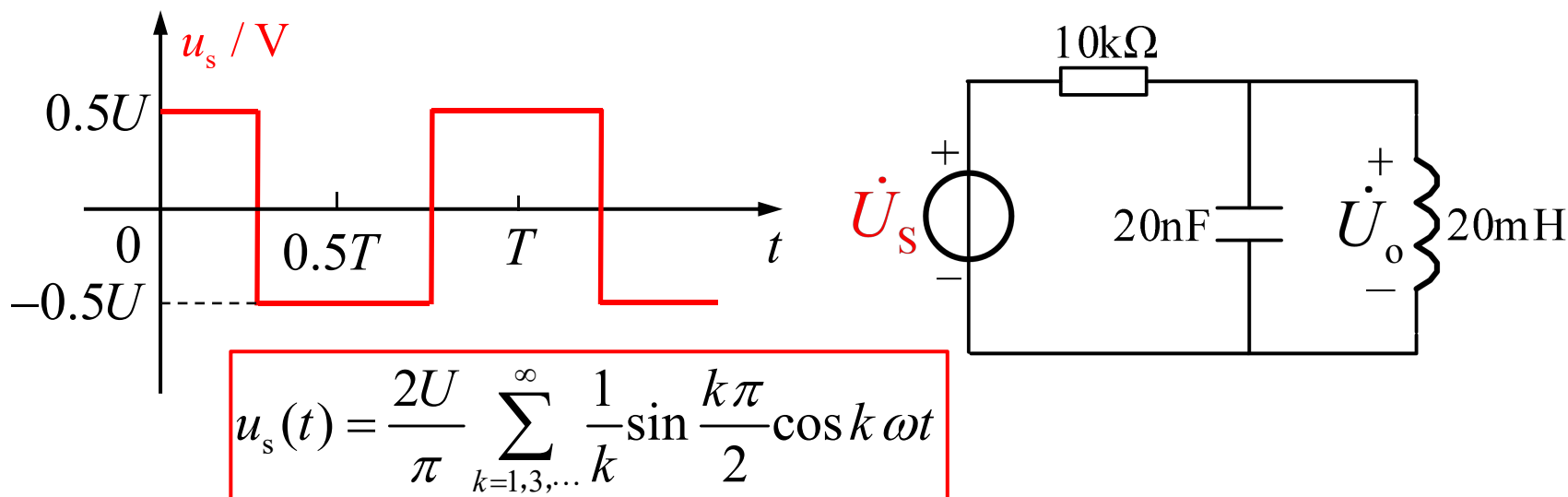

取 u_s 前四项：

5次谐波占主要部分

$$u_s(t) \approx \frac{2U}{\pi} \cos \omega t - \frac{2U}{3\pi} \cos 3\omega t + \frac{2U}{5\pi} \cos 5\omega t - \frac{2U}{7\pi} \cos 7\omega t \text{ V}$$

$\dot{U}_{ok} \rightarrow \max \quad \dot{I}_{ok} \rightarrow \min \quad \Rightarrow$ 并联谐振

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 5 \times 10^4 \text{ rad/s} = 5\omega \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = 10^4 \text{ rad/s}$$

15.4 周期性非正弦稳态电路分析

1. 非正弦周期电压、电流的有效值

设 $u = U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{2}U_k \cos(k\omega t + \phi_k)$

根据有效值定义： $U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2 dt}$

将 u 代入，得

$$U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \left[U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{2}U_k \cos(k\omega t + \phi_k) \right]^2 dt}$$

15.4 周期性非正弦稳态电路分析

$$U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \left[U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{2} U_k \cos(k\omega t + \phi_k) \right]^2 dt}$$

上式积分号中 u^2 项展开后有四种类型：

$$(1) \frac{1}{T} \int_0^T U_0^2 dt = U_0^2 \quad \text{直流分量平方}$$

$$(2) \frac{1}{T} \int_0^T U_0 \times \sqrt{2} U_k \cos(k\omega t + \phi_k) dt = 0 \quad \text{直流分量与各次谐波乘积}$$

$$(3) \frac{1}{T} \int_0^T \left[\sqrt{2} U_k \cos(k\omega t + \phi_k) \right]^2 dt = U_k^2 \quad \text{各次谐波分量平方}$$

$$(4) \frac{1}{T} \int_0^T \sqrt{2} U_k \cos(k\omega t + \phi_k) \times \sqrt{2} U_m \cos(m\omega t + \phi_m) dt = 0$$

不同频率各次谐波两两相乘

15.4 周期性非正弦稳态电路分析

由此可得
$$U = \sqrt{U_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty} U_k^2} = \sqrt{U_0^2 + U_1^2 + U_2^2 + \cdots}$$

同理: 非正弦周期电流


$$i = I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{2} I_k \cos(k\omega t + \phi_k)$$

其有效值

$$I = \sqrt{I_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty} I_k^2} = \sqrt{I_0^2 + I_1^2 + I_2^2 + \cdots}$$

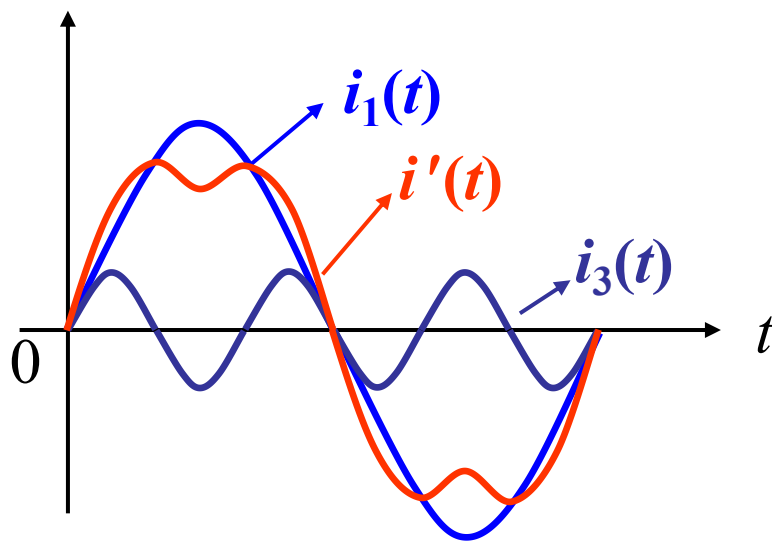
15.4 周期性非正弦稳态电路分析

- 注意：**
- 周期性非正弦电流（或电压）有效值与最大值一般无 $\sqrt{2}$ 倍关系。
 - 有效值相同的周期性非正弦电压（或电流）其波形不一定相同。



$$i'(t) = i_1(t) + i_3(t) \quad \neq$$

$$I' = \sqrt{I_1^2 + I_3^2} \quad =$$

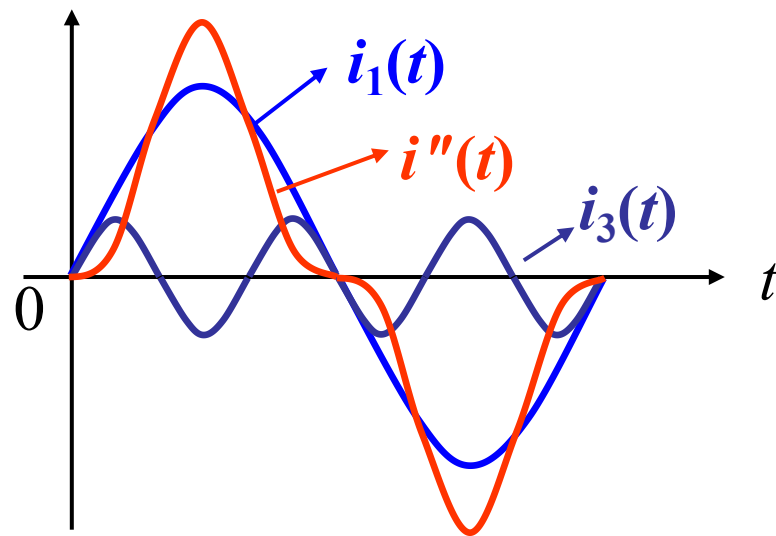

$$i''(t) = i_1(t) - i_3(t)$$

$$I'' = \sqrt{I_1^2 + I_3^2}$$

15.4 周期性非正弦稳态电路分析

2. 周期性非正弦电流电路的平均功率

平均功率定义公式与正弦稳态电路相同。

瞬时功率 $p = ui$

平均功率 $P = \frac{1}{T} \int_0^T p dt = \frac{1}{T} \int_0^T u i dt$

若 $u = U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_{mk} \cos(k\omega t + \phi_{ku})$ $i = I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} I_{mk} \cos(k\omega t + \phi_{ki})$

则

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T \left[U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_{mk} \cos(k\omega t + \phi_{ku}) \right] \left[I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} I_{mk} \cos(k\omega t + \phi_{ki}) \right] dt$$

15.4 周期性非正弦稳态电路分析

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T \left[U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_{mk} \cos(k\omega t + \phi_{ku}) \right] \left[I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} I_{mk} \cos(k\omega t + \phi_{ki}) \right] dt$$

ui 相乘之积分也可分为四种类型:

$$(1) \frac{1}{T} \int_0^T U_0 I_0 dt = U_0 I_0 = P_0 \quad \text{直流分量乘积之积分}$$

$$(2) \begin{aligned} \frac{1}{T} \int_0^T U_0 \times \sum_{k=1}^{\infty} I_{mk} \cos(k\omega t + \phi_{ki}) dt &= 0 \\ \frac{1}{T} \int_0^T I_0 \times \sum_{k=1}^{\infty} U_{mk} \cos(k\omega t + \phi_{ku}) dt &= 0 \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \text{直流分量与各次谐波} \\ \text{分量乘积之和的积分} \end{array}$$

15.4 周期性非正弦稳态电路分析

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T \left[U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_{mk} \cos(k\omega t + \phi_{ku}) \right] \left[I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} I_{mk} \cos(k\omega t + \phi_{ki}) \right] dt$$

ui 相乘之积分也可分为四种类型:

$$(3) \frac{1}{T} \int_0^T \sum_{k=1}^{\infty} U_{mk} \cos(k\omega t + \phi_{ku}) I_{mk} \cos(k\omega t + \phi_{ki}) dt$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} U_k I_k \cos \varphi_k = \sum_{k=1}^{\infty} P_k$$

同频电压、电流分量
乘积之和的积分

$$\text{其中 } U_k = \frac{1}{\sqrt{2}} U_{mk} \quad I_k = \frac{1}{\sqrt{2}} I_{mk} \quad \varphi_k = \phi_{ku} - \phi_{ki}$$

$$(4) \frac{1}{T} \int_0^T \sum_{p=1}^{\infty} U_{mp} \cos(p\omega t + \phi_{pu}) \sum_{q=1}^{\infty} I_{mq} \cos(q\omega t + \phi_{qi}) dt = 0$$

$(p \neq q)$ 不同频电压、电流分量
乘积之和的积分

15.4 周期性非正弦稳态电路分析

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T \left[U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_{mk} \cos(k\omega t + \phi_{ku}) \right] \left[I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} I_{mk} \cos(k\omega t + \phi_{ki}) \right] dt$$

ui 相乘之积分也可分为四种类型:

$$(1) \frac{1}{T} \int_0^T U_0 I_0 dt = P_0$$

$$(2) \frac{1}{T} \int_0^T U_0 \times \sum_{k=1}^{\infty} I_{mk} \cos(k\omega t + \phi_{ki}) dt = 0$$

$$\frac{1}{T} \int_0^T I_0 \times \sum_{k=1}^{\infty} U_{mk} \cos(k\omega t + \phi_{ku}) dt = 0$$

$$(3) \frac{1}{T} \int_0^T \sum_{k=1}^{\infty} U_{mk} \cos(k\omega t + \phi_{ku}) I_{mk} \cos(k\omega t + \phi_{ki}) dt = \sum_{k=1}^{\infty} P_k$$

$$(4) \frac{1}{T} \int_0^T \sum_{p=1}^{\infty} U_{mp} \cos(p\omega t + \phi_{pu}) \sum_{q=1}^{\infty} I_{mq} \cos(q\omega t + \phi_{qi}) dt = 0 \quad (p \neq q)$$

15.4 周期性非正弦稳态电路分析

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T \left[U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_{mk} \sin(k\omega t + \phi_{ku}) \right] \left[I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} I_{mk} \sin(k\omega t + \phi_{ki}) \right] dt$$

则平均功率

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T u i dt$$

$$= U_0 I_0 + U_1 I_1 \cos \varphi_1 + U_2 I_2 \cos \varphi_2 + \dots$$

$$= P_0 + \sum_{k=1}^{\infty} P_k$$

直流分量产生的功率

各次谐波产生的平均功率和

要记住！

$$U = \sqrt{U_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty} U_k^2}$$


$$I = \sqrt{I_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty} I_k^2}$$

$$P = P_0 + \sum_{k=1}^{\infty} P_k$$

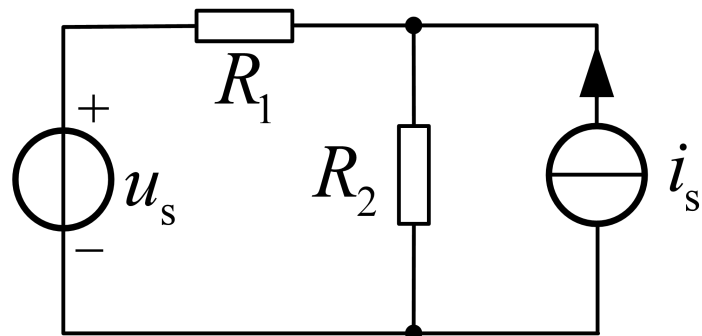15.4 周期性非正弦稳态电路分析

- 注意：**
- k 次谐波电压只能产生 k 次谐波电流，因此同频率电压电流相乘才形成平均功率。
 - 在直流电路中，功率不能直接叠加；周期性非正弦稳态电路中，不同频率电源的平均功率可以叠加。叠加时需注意电流、电压的三角函数、符号相同。

$$\begin{aligned} P &= (U' + U'')(I' + I'') \\ &= U'I' + \underbrace{U'I'' + U''I'}_{\neq 0} + U''I'' \end{aligned}$$




$$\frac{1}{T} \int_0^T \sum_{p=1}^{\infty} U_{mp} \cos(p\omega t + \phi_{pu}) \sum_{q=1}^{\infty} I_{mq} \cos(q\omega t + \phi_{qi}) dt = 0$$

$$\Rightarrow P = P_0 + \sum_{k=1}^{\infty} P_k$$

15.4 周期性非正弦稳态电路分析

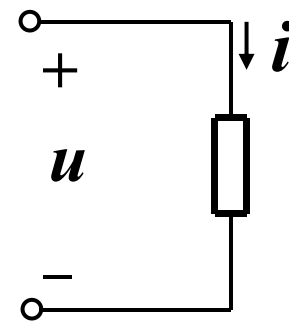例15-4 已知： $u = 2 + 10\sin \omega t + 5\sin 2\omega t + 2\sin 3\omega t$
 $i = 1 + 2\sin(\omega t - 30^\circ) + \sin(2\omega t - 60^\circ)$



求：电路吸收的平均功率和电压、电流的有效值。

解

$$\begin{aligned} P &= P_0 + P_1 + P_2 + P_3 \\ &= 2 \times 1 + \frac{10 \times 2}{2} \cos 30^\circ + \frac{1 \times 5}{2} \cos 60^\circ + 0 \\ &= 2 + 8.66 + 1.25 = 11.9 \text{ W} \end{aligned}$$

$$U = \sqrt{2^2 + \frac{10^2}{2} + \frac{5^2}{2} + \frac{2^2}{2}} = 8.28 \text{ V}$$

$$I = \sqrt{1^2 + \frac{2^2}{2} + \frac{1^2}{2}} = 1.87 \text{ A}$$

$$\begin{aligned} P &= P_0 + \sum_{k=1}^{\infty} P_k \\ U &= \sqrt{U_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty} U_k^2} \\ I &= \sqrt{I_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty} I_k^2} \end{aligned}$$

15.4 周期性非正弦稳态电路分析

3. 周期性非正弦电流电路的计算（重要，必考!!!）

采用谐波分析法，其步骤如下：

- A. 将周期性非正弦电源分解为傅里叶级数，根据要求取有限项，如无要求，一般取前三或前五项即可；
- B. 根据叠加定理，分别计算直流分量和各次谐波激励单独作用时产生的响应；
 - 直流分量单独作用相当于解直流电路（ L 短路、 C 开路）；
 - 各次谐波单独作用时均为正弦稳态电路，可采用相量法计算（**要注意电感和电容的阻抗随频率 ω 的变化而变化**）；
- C. 将计算结果以瞬时值形式相加（**各次谐波激励所产生的相量形式响应不能进行相加**，因其频率不同）。

15.4 周期性非正弦稳态电路分析

例15-5 已知 $u=30+120\cos 1000t+60\cos(2000t+\pi/4)$ V。
求电路中各表读数。

解 (1) $u_0=30$ V作用

L_1 、 L_2 短路；
 C_1 、 C_2 开路。



A_1 、 A_3 读数：

$$i_0 = i_{L20} = u_0 / R = 1 \text{ A}$$

A_2 读数： $i_{C10} = 0$

V_1 、 V_2 读数：
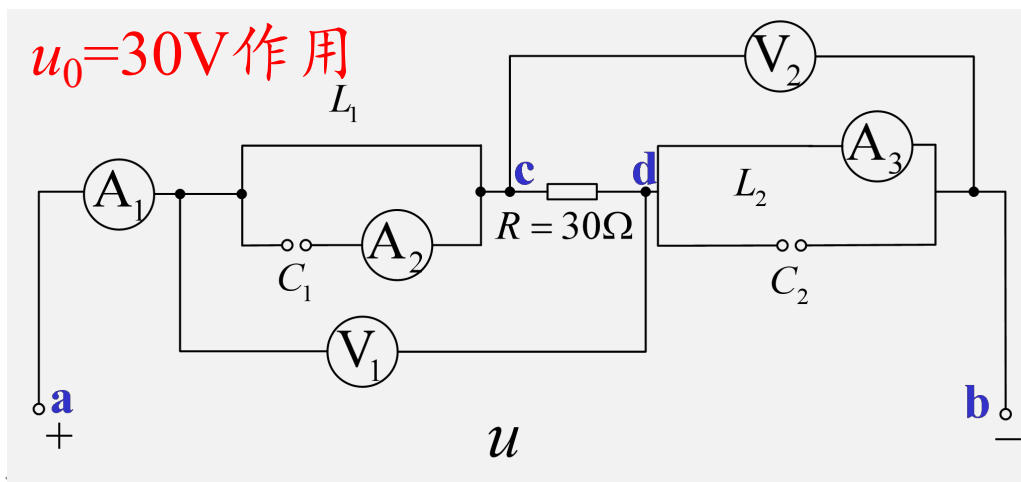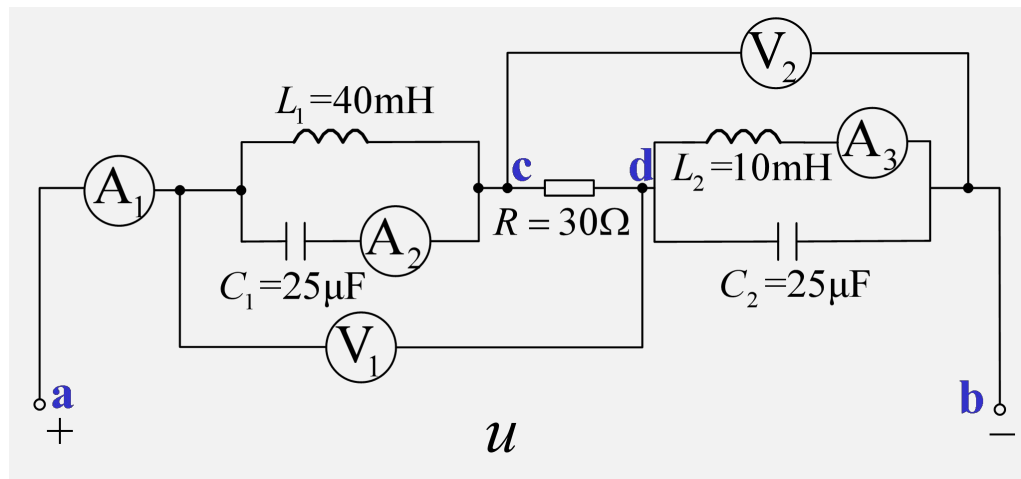
$$u_{ad0} = u_{cb0} = u_0 = 30 \text{ V}$$



15.4 周期性非正弦稳态电路分析

(2) $u_1=120\cos 1000t$ V作用


$$\dot{U}_1 = 120\angle 0^\circ \text{ V}$$

$$j\omega L_1 = j40\Omega$$

$$j\omega L_2 = j10\Omega$$

$$-j\frac{1}{\omega C_1} = -j40\Omega$$

$$-j\frac{1}{\omega C_2} = -j40\Omega$$

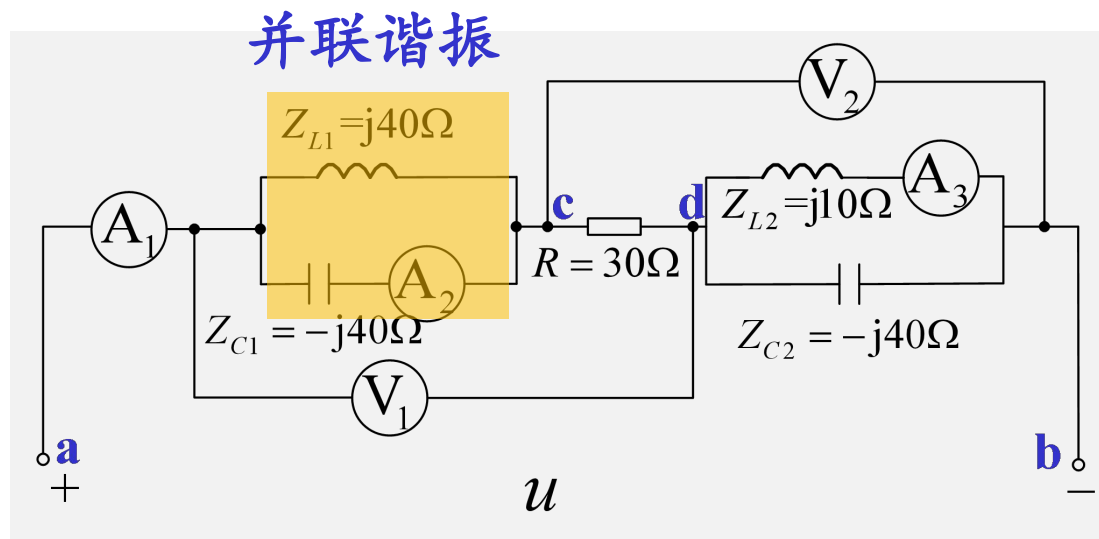

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_{L21} = 0 \quad \dot{U}_{cb1} = 0$$

$$\dot{U}_{ad1} = \dot{U}_1 = 120\angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\dot{I}_{C11} = j\omega C_1 \dot{U}_1 = \frac{120\angle 0^\circ}{-j40} = 3\angle 90^\circ \text{ A}$$

15.4 周期性非正弦稳态电路分析

(3) $u_2=60\cos(2000t+\pi/4)$ V 作用


$$\dot{U}_2 = 60\angle 45^\circ \text{ V}$$

$$j\omega L_1 = j80\Omega$$

$$j\omega L_2 = j20\Omega$$

$$-j\frac{1}{\omega C_1} = -j20\Omega$$

$$-j\frac{1}{\omega C_2} = -j20\Omega$$

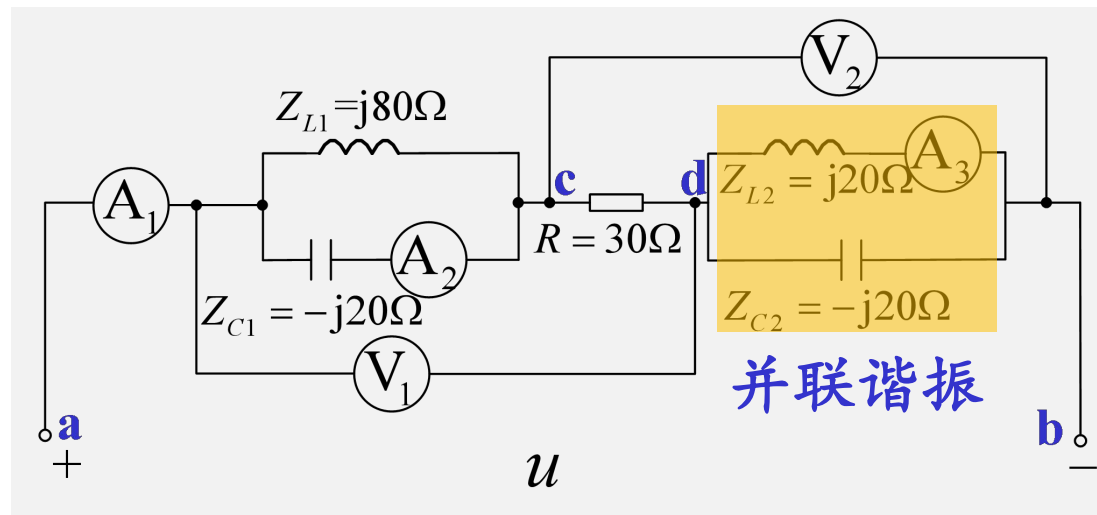

$$\dot{I}_2 = \dot{I}_{C12} = 0 \quad \dot{U}_{ad2} = 0$$

$$\dot{U}_{cb2} = \dot{U}_2 = 60\angle 45^\circ \text{ V}$$

$$\dot{I}_{L22} = \frac{\dot{U}_2}{j\omega L_2} = \frac{60\angle 45^\circ}{j20} = 3\angle -45^\circ \text{ A}$$

15.4 周期性非正弦稳态电路分析

所求电压、电流的瞬时值为：**此步不可省略！**

表A₁: $i = i_0 + i_1 + i_2 = 1 \text{ A}$

表A₂: $i_{C1} = i_{C10} + i_{C11} + i_{C12} = 3 \cos(1000t + 90^\circ) \text{ A}$

表A₃: $i_{L2} = i_{L20} + i_{L21} + i_{L22} = 1 + 3 \cos(2000t - 45^\circ) \text{ A}$

表V₁: $u_{ad} = u_{ad0} + u_{ad1} + u_{ad2} = 30 + 120 \cos 1000t \text{ V}$

表V₂: $u_{cb} = u_{cb0} + u_{cb1} + u_{cb2} = 30 + 60 \cos(2000t + 45^\circ) \text{ V}$

电压表、电流表读数为有效值！

表A₁的读数: 1 A

表V₁的读数: $\sqrt{30^2 + (120/\sqrt{2})^2} = 90 \text{ V}$

表A₂的读数: $3/\sqrt{2} = 2.12 \text{ A}$

表V₂的读数: $\sqrt{30^2 + (60/\sqrt{2})^2} = 52 \text{ V}$

表A₃的读数: $\sqrt{1^2 + (3/\sqrt{2})^2} = 2.35 \text{ A}$

课后作业

- 15.4节：15-8, 15-14
- 综合：15-21

谢谢聆听！！

刘旭 2023-5-29